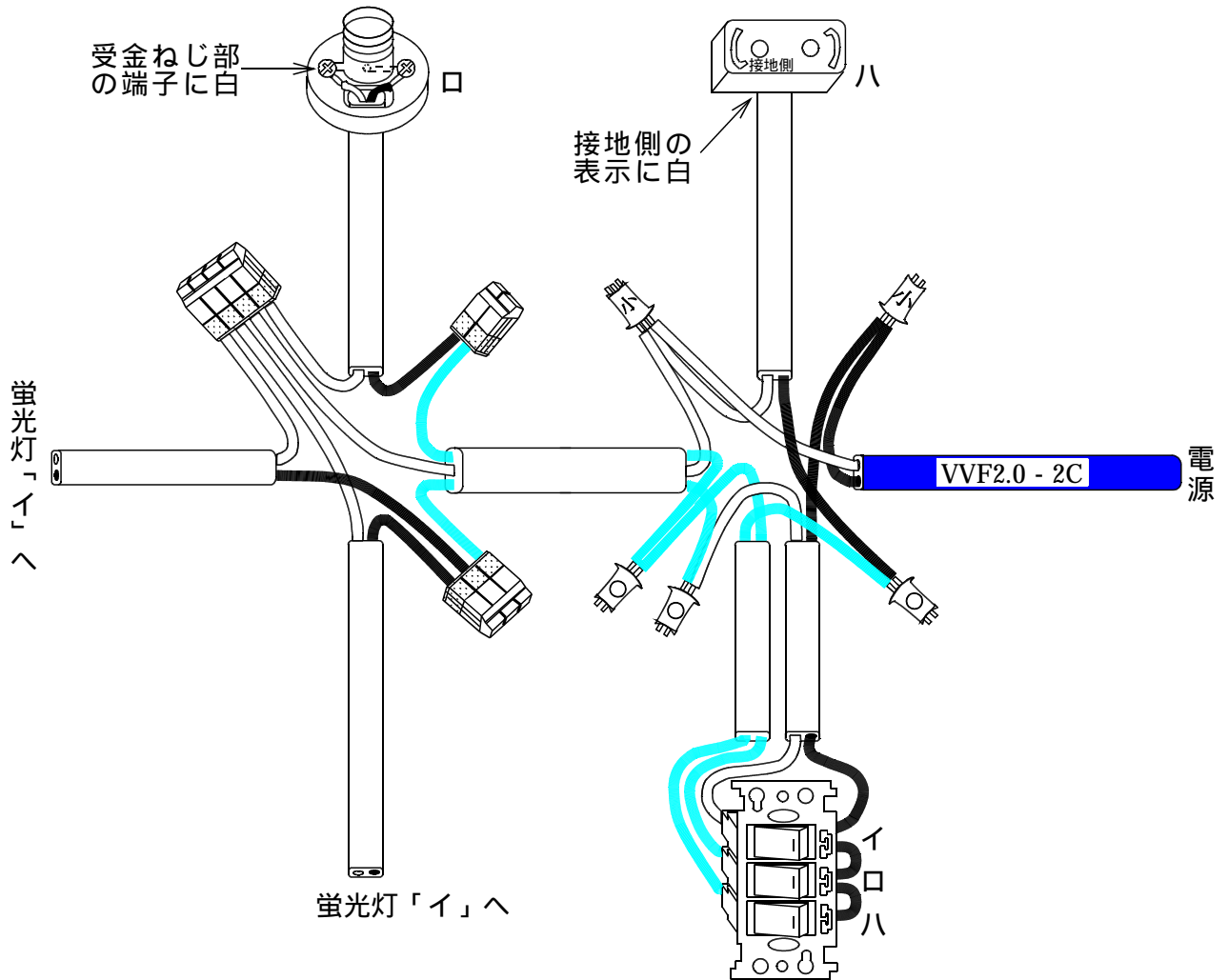



完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】




図中の電線色別のうち、**赤**は電線の色別を問わないことを示す。

【複線図】

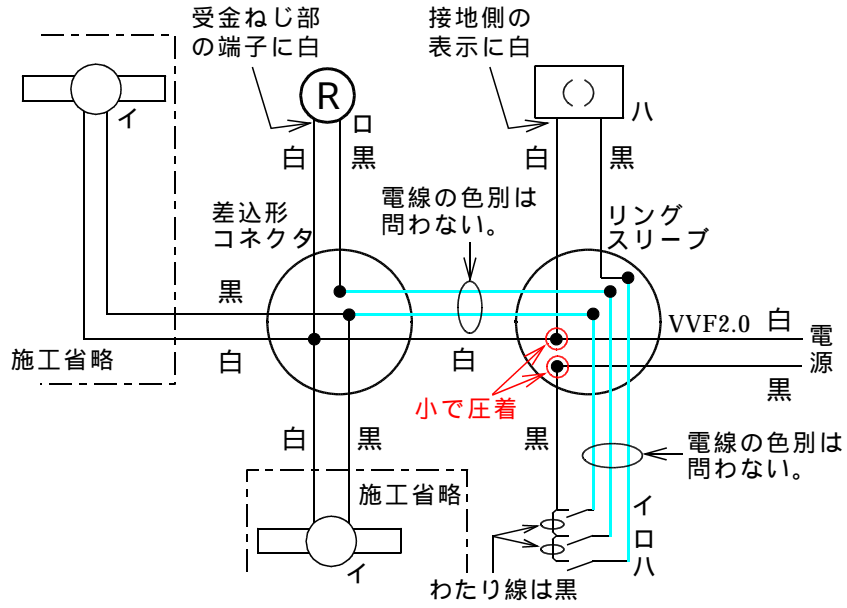

(正解の例)

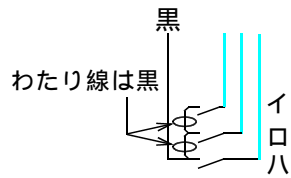

(注) 上記は例であり、点滅器部分の結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。

【正解作品例】

