
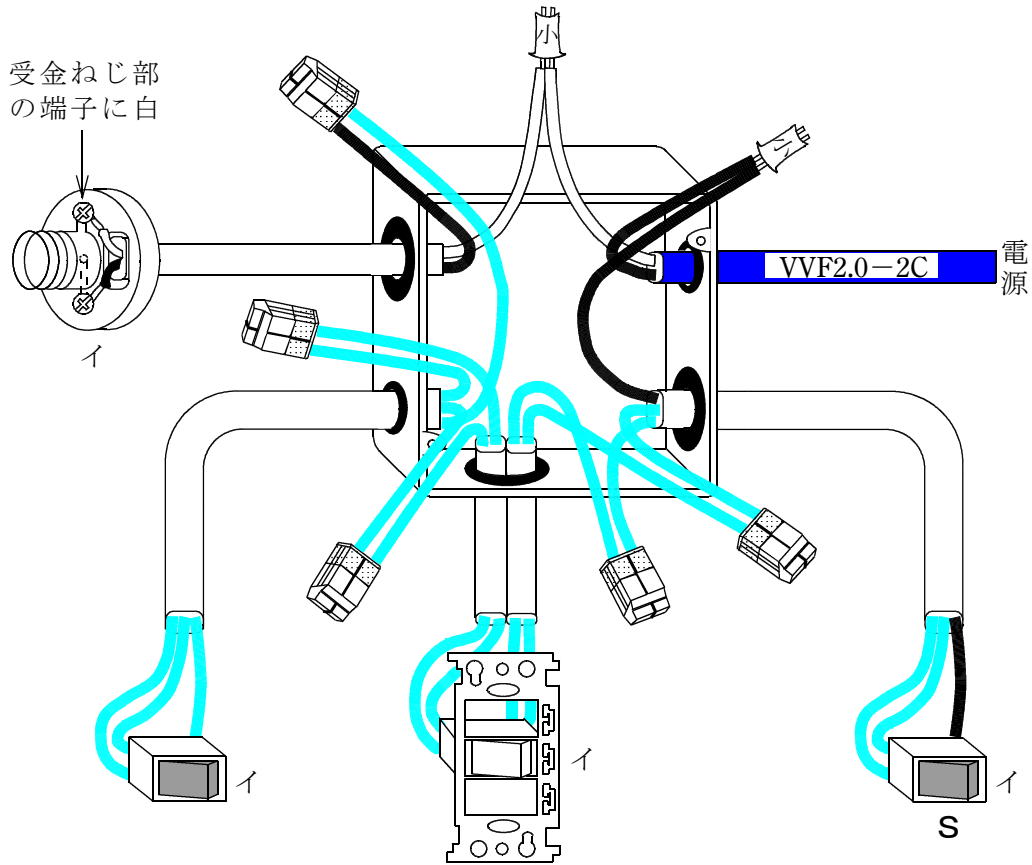


■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

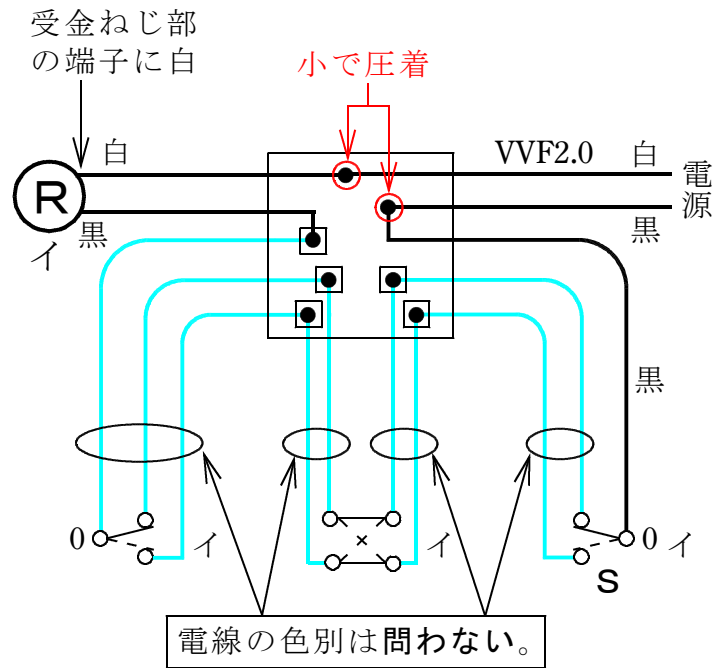

【複線図】



■：差込形コネクタ

(注) 上記の複線図は、正解の一例です。

したがって、3路スイッチ・4路スイッチ相互間の結線方法については、複数の結線方法があります。

このことにより、3路スイッチの記号「0」を除くその他の記号については、省略しています。

【正解作品例】

