
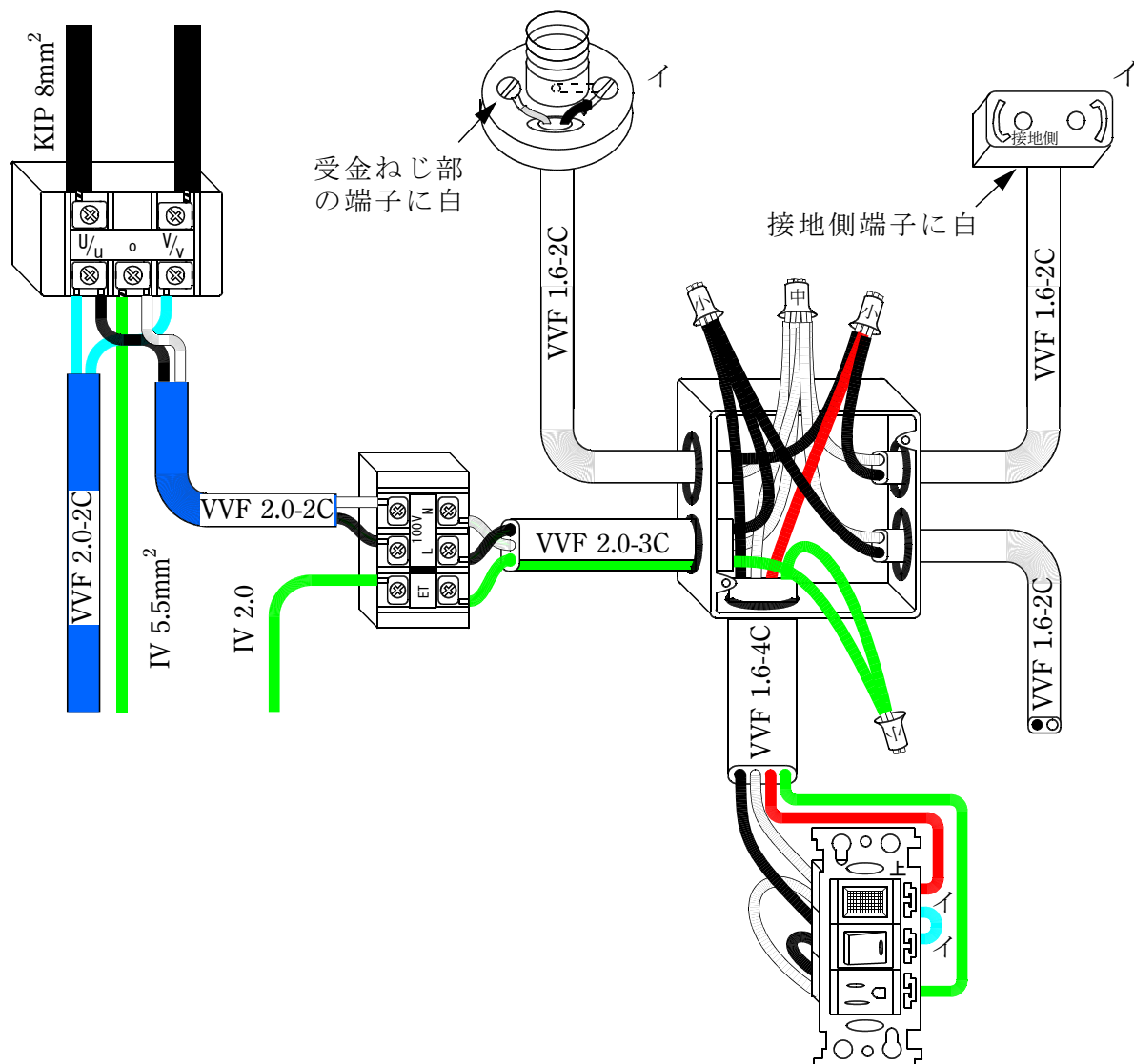


■完成作品の概念図と正解作品例

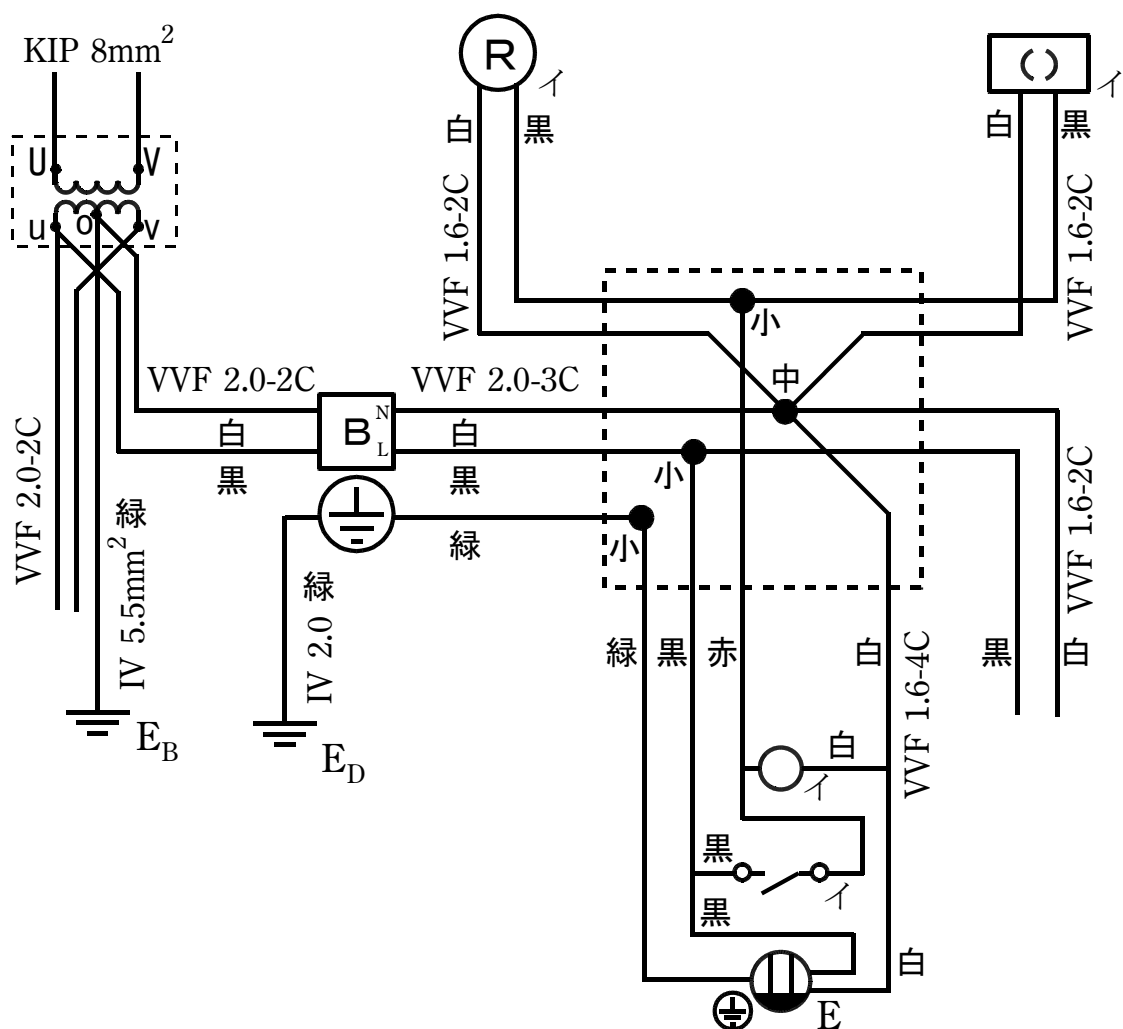【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。なお、パイロットランプとスイッチとのわたり線については、黒色、白色、赤色のいずれかの電線とする。



【複線図】



【正解作品例】

