

[ 表面 ] 試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。  
(裏面は試験問題になっているので、指示があるまで見てはいけません)

## 第一種電気工事士 技能試験 [試験時間 60分]

### << 注意事項 >>

- 受験番号札に受験番号及び氏名を記入し、試験終了後、作品にしっかりと取り付けてください。取り付け位置は、どこでも結構です。
- 試験終了後、作業を続いている場合は、失格となります。

### << 支給材料等の確認 >>

試験開始前に監督員が指示しますので、指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し、材料の不良や不足等があれば監督員に申し出てください。

試験開始後の支給材料の交換には、一切応じられませんので、材料確認の時間内に必ず確認してください。  
なお、監督員の指示があるまで照合しないでください。

材 料	
1. 高圧絶縁電線 (KIP), 8mm <sup>2</sup> , 長さ約 500mm	1 本
2. 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル, 2mm <sup>2</sup> , 3 心, 長さ約 1200mm	1 本
3. 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル, 2mm <sup>2</sup> , 2 心, 長さ約 500mm	1 本
4. 600V ビニル絶縁電線, 2mm <sup>2</sup> , 緑色, 長さ約 200mm	1 本
5. 端子台 (VT の代用), 2P	2 個
6. 端子台 (VCB 補助接点の代用), 4P	1 個
7. 端子台 (表示灯の代用), 3P	1 個
8. ジョイントボックス (アウトレットボックス 19mm 4 箇所ノックアウト打抜き済み)	1 個
9. ゴムブッシング (19)	4 個
10. リングスリープ (小) (予備品を含む)	7 個
・ 受験番号札	1 枚
・ ビニル袋	1 枚

### << 追加支給について >>


リングスリープは、作業のやり直し等により不足が生じた場合、申し出（挙手をする）があれば追加支給します。

## 技能試験問題 [試験時間 60分]

図1に示す配線工事を与えられた材料を使用し、<施工条件>に従って完成させなさい。  
なお、

1. VT, VCB 補助接点及び表示灯は端子台で代用する。
2. ——— で示した部分は施工を省略する。
3. 電線接続箇所のテープ巻きや絶縁キャップによる絶縁処理は省略する。
4. ジョイントボックス（アウトレットボックス）の接地工事は省略する。
5. 作品は保護板（板紙）に取り付けないものとする。

図1. 配線図

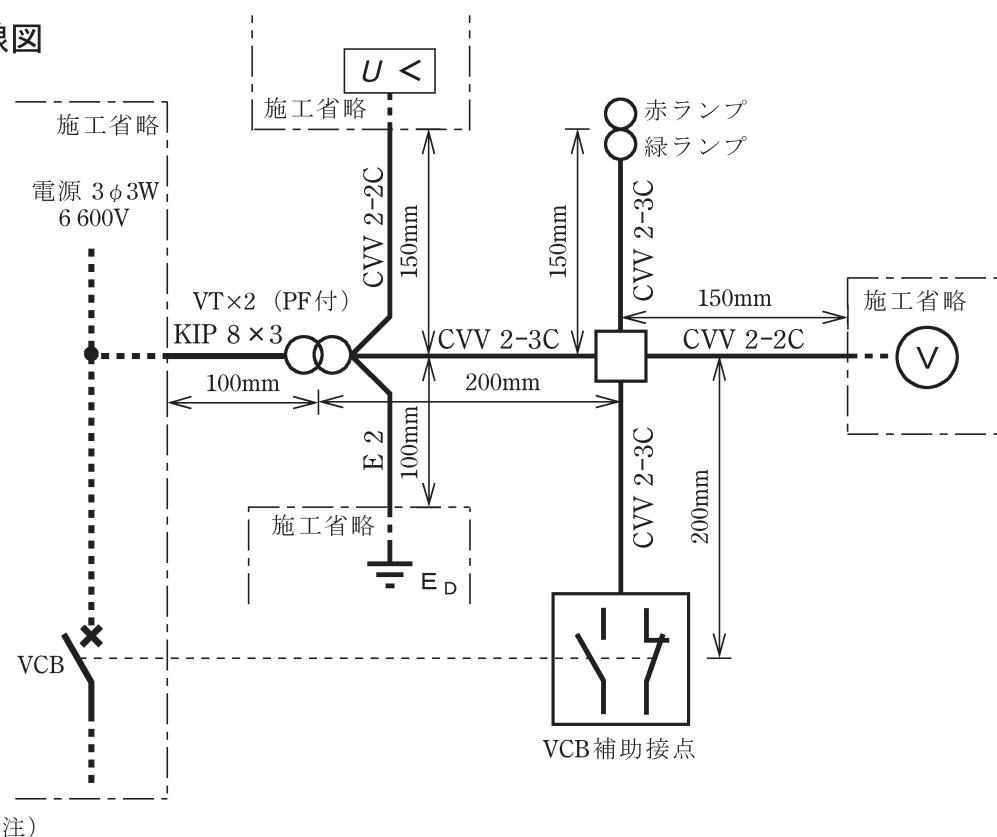

(注)

1. 図記号は、原則として JIS C 0617-1～13及び JIS C 0303:2000に準拠して示してある。  
また、作業に直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

図2. VT, VCB補助接点及び表示灯代用の端子台説明図

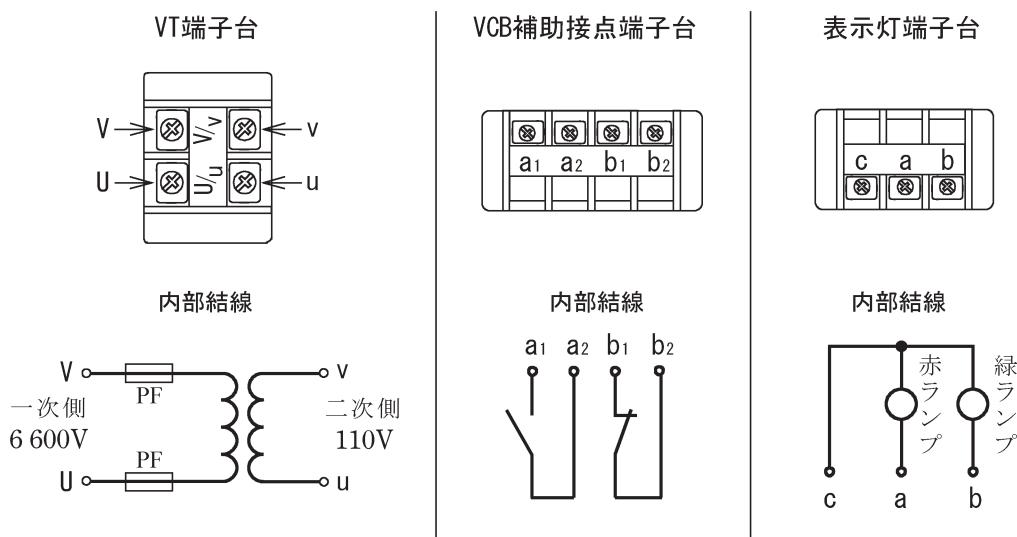


図3. VT結線図


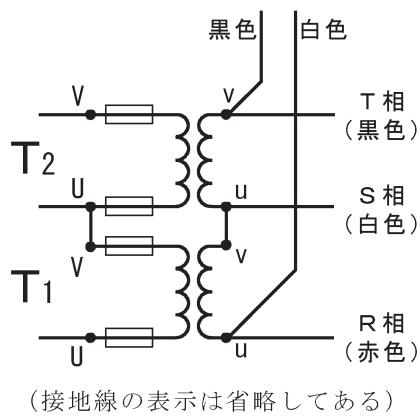


図4. VCB開閉表示灯回路の展開接続図

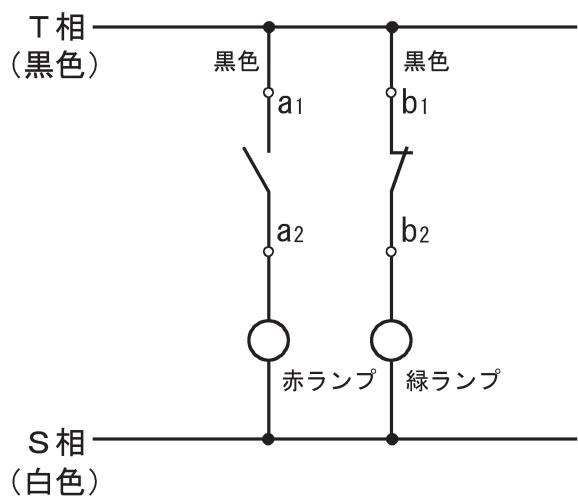

### < 施工条件 >

- 配線及び器具の配置は、図1に従って行うこと。
- VT, VCB 補助接点及び表示灯代用の端子台は、図2に従って使用すること。
- VT 代用の端子台の結線及び配置は、図3に従い、かつ、次のように行うこと。
  - 接地線は、VT (T<sub>1</sub>) のv端子に結線する。
  - VT 代用の端子台の二次側端子のわたり線は、より線2mm<sup>2</sup> (白色) を使用する。
  - 不足電圧継電器に至る配線は、VT (T<sub>1</sub>) のu端子及びVT (T<sub>2</sub>) のv端子に結線する。
- VCB 開閉表示灯回路の接続は、図4に従って行うこと。
- 電圧計は、T相とR相間に接続すること。
- 電線の色別（ケーブルの場合は絶縁被覆の色）は、次によること。
  - 接地線は、緑色を使用する。
  - 接地側電線は、すべて白色を使用する。
  - VT の二次側からジョイントボックスに至る配線は、R相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。
- ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設け、リングスリープによる接続とすること。
- ジョイントボックスは、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。