

[ 表面 ] 試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。  
(裏面は試験問題になっているので、指示があるまで見てはいけません)

## 第一種電気工事士 技能試験 [試験時間 60分]

### << 注意事項 >>

- 受験番号札に受験番号及び氏名を記入し、試験終了後、作品にしっかりと取り付けてください。取り付け位置は、どこでも結構です。
- 試験終了後、作業を続いている場合は、失格となります。

### << 支給材料等の確認 >>

試験開始前に監督員が指示しますので、指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し、材料の不良や不足等があれば監督員に申し出てください。

試験開始後の支給材料の交換には、一切応じられませんので、材料確認の時間内に必ず確認してください。  
なお、監督員の指示があるまで照合しないでください。

材 料	
1. 高圧絶縁電線 (KIP), 8mm <sup>2</sup> , 長さ約 500mm	1本
2. 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル, 2mm <sup>2</sup> , 3 心, 長さ約 1200mm	1本
3. 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル, 2mm <sup>2</sup> , 2 心, 長さ約 500mm	1本
4. 600V ビニル絶縁電線, 2mm <sup>2</sup> , 緑色, 長さ約 200mm	1本
5. 端子台 (VT の代用), 2P	2個
6. 端子台 (VCB 補助接点の代用), 4P	1個
7. 端子台 (表示灯の代用), 3P	1個
8. ジョイントボックス (アウトレットボックス 19mm 4箇所ノックアウト打抜き済み)	1個
9. ゴムブッシング (19)	4個
10. リングスリープ (小) (予備品を含む)	7個
・ 受験番号札	1枚
・ ビニル袋	1枚

### << 追加支給について >>


リングスリープは、作業のやり直し等により不足が生じた場合、申し出（挙手をする）があれば追加支給します。

## 技能試験問題 [試験時間 60分]

図1に示す配線工事を与えられた材料を使用し、<施工条件>に従って完成させなさい。  
なお、

1. VT, VCB補助接点及び表示灯は端子台で代用する。
2. ———で示した部分は施工を省略する。
3. 電線接続箇所のテープ巻きや絶縁キャップによる絶縁処理は省略する。
4. ジョイントボックス（アウトレットボックス）の接地工事は省略する。
5. 作品は保護板（板紙）に取り付けないものとする。

図1. 配線図

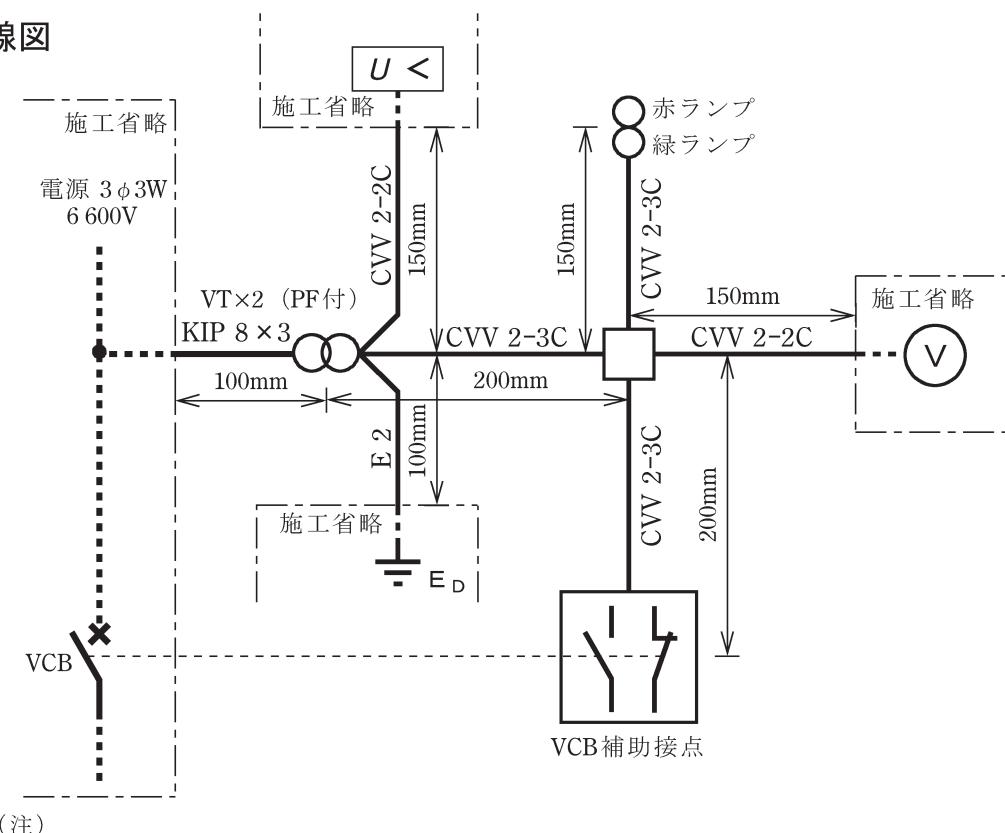

(注)

1. 図記号は、原則として JIS C 0617-1～13及び JIS C 0303:2000に準拠して示してある。  
また、作業に直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

図2. VT, VCB補助接点及び表示灯代用の端子台説明図

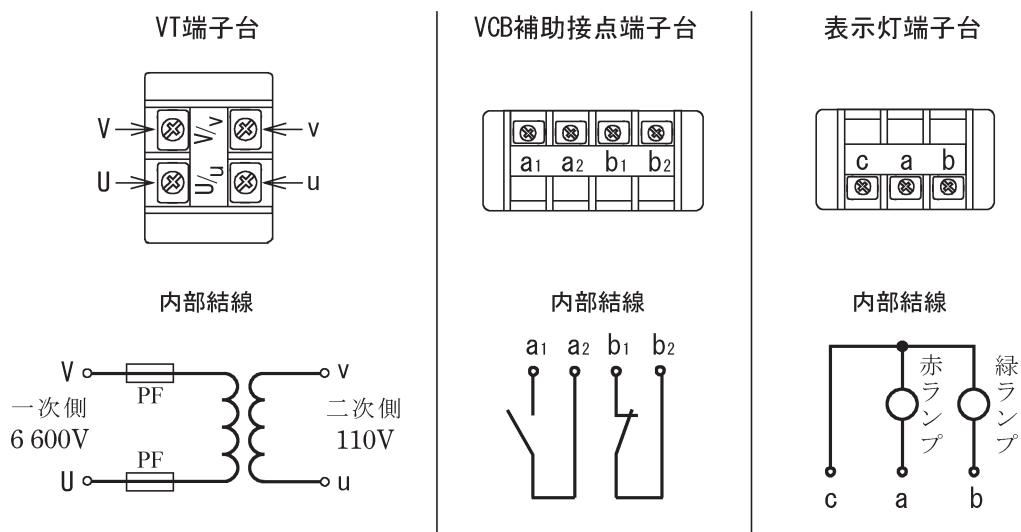


図3. VT結線図


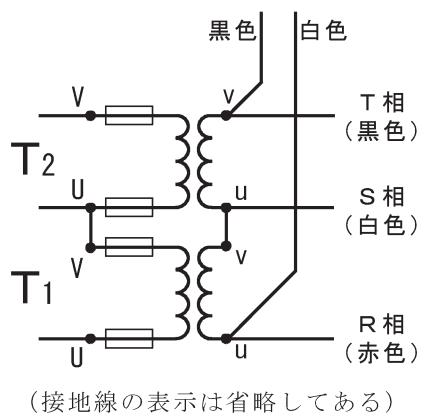


図4. VCB開閉表示灯回路の展開接続図

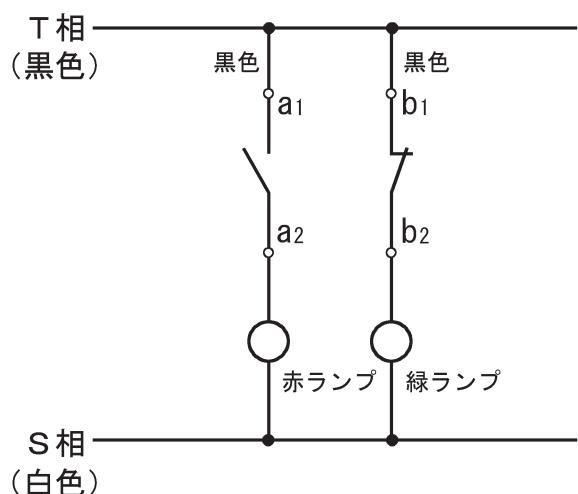

### < 施工条件 >

1. 配線及び器具の配置は、図1に従って行うこと。
2. VT, VCB 補助接点及び表示灯代用の端子台は、図2に従って使用すること。
3. VT 代用の端子台の結線及び配置は、図3に従い、かつ、次のように行うこと。
  - ①接地線は、VT (T1) のv端子に結線する。
  - ②VT 代用の端子台の二次側端子のわたり線は、より線2mm<sup>2</sup> (白色) を使用する。
  - ③不足電圧継電器に至る配線は、VT (T1) のu端子及びVT (T2) のv端子に結線する。
4. VCB 開閉表示灯回路の接続は、図4に従って行うこと。
5. 電圧計は、T相とR相間に接続すること。
6. 電線の色別（ケーブルの場合は絶縁被覆の色）は、次によること。
  - ①接地線は、緑色を使用する。
  - ②接地側電線は、すべて白色を使用する。
  - ③VT の二次側からジョイントボックスに至る配線は、R相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。
7. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設け、リングスリープによる接続とすること。
8. ジョイントボックスは、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。