
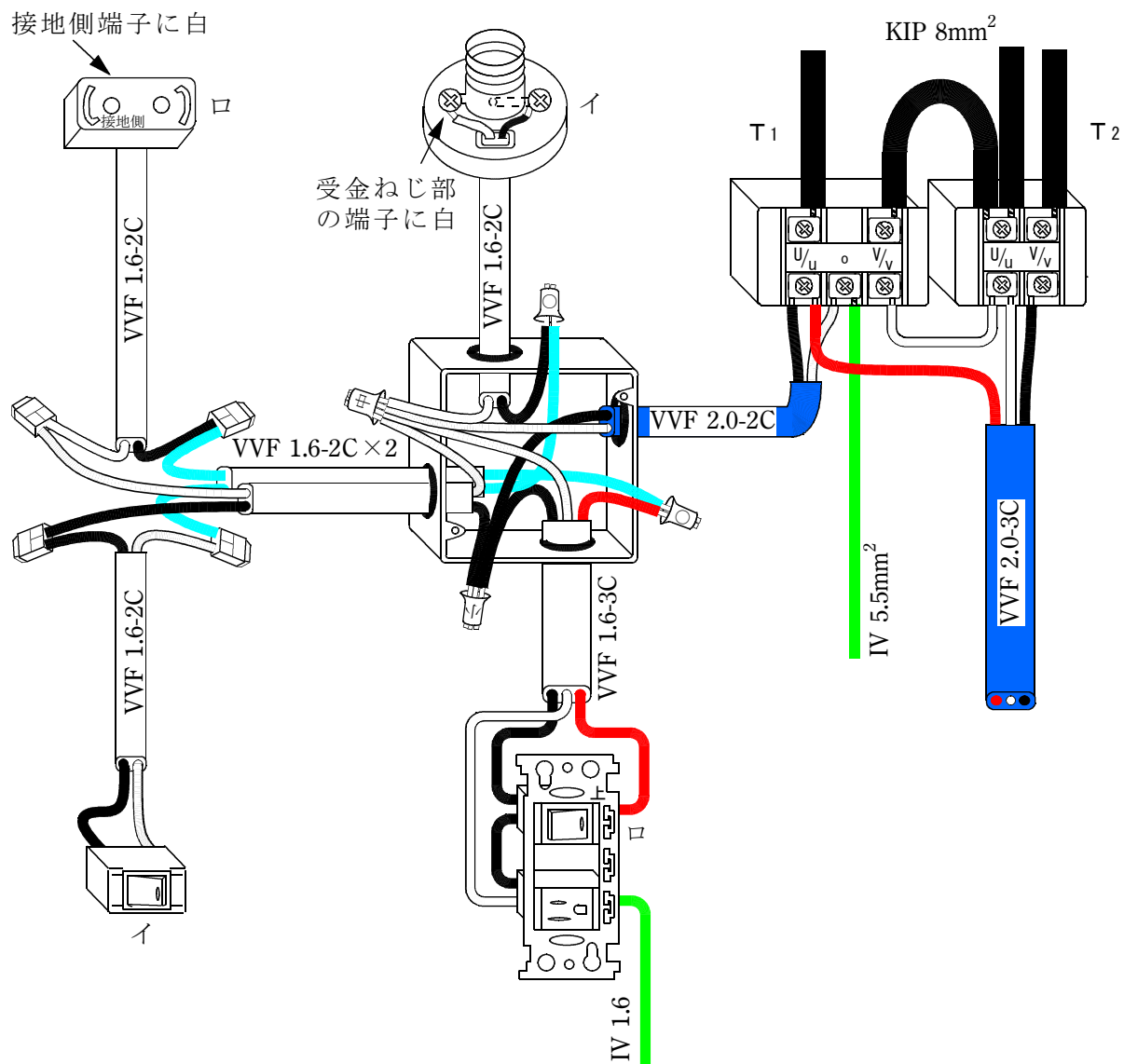


■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、  は電線の色別を問わないことを示す。

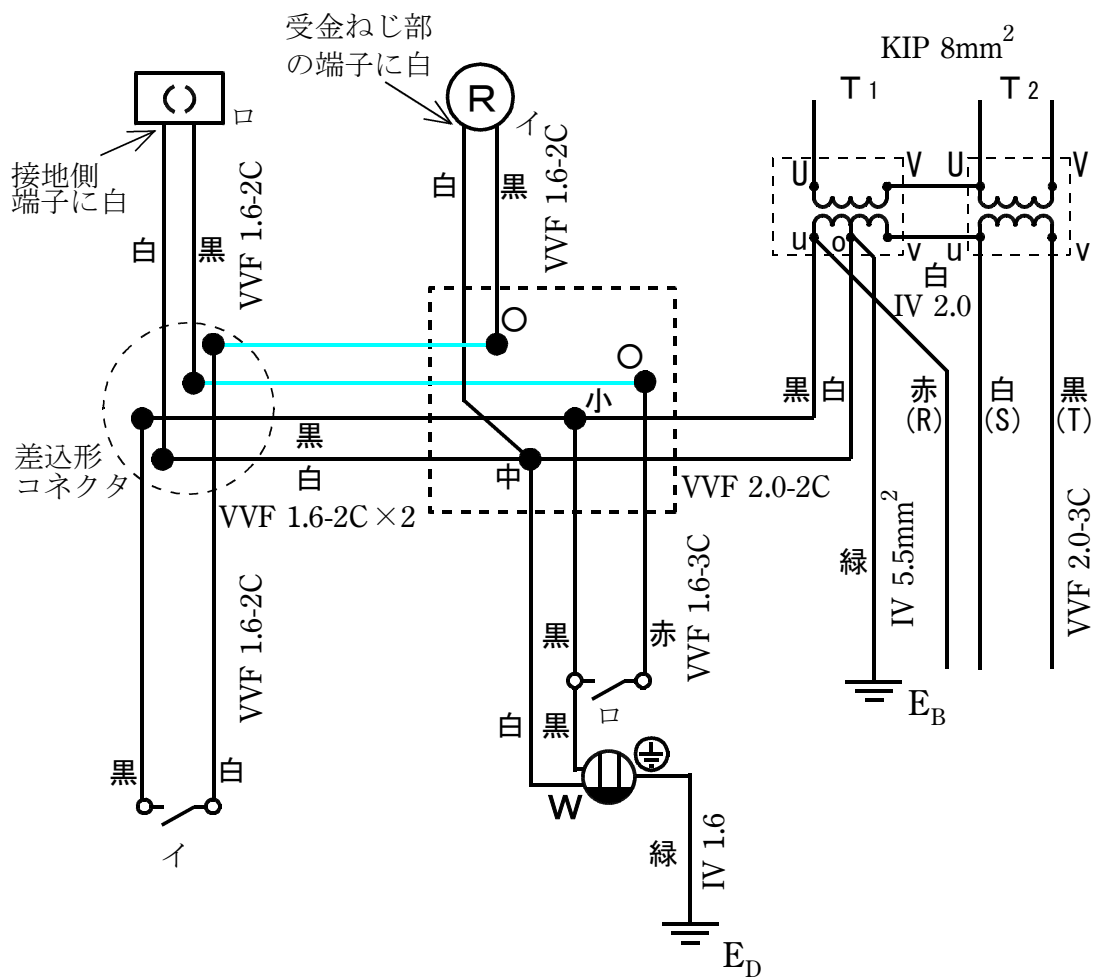

【複線図】



【正解作品例】

