

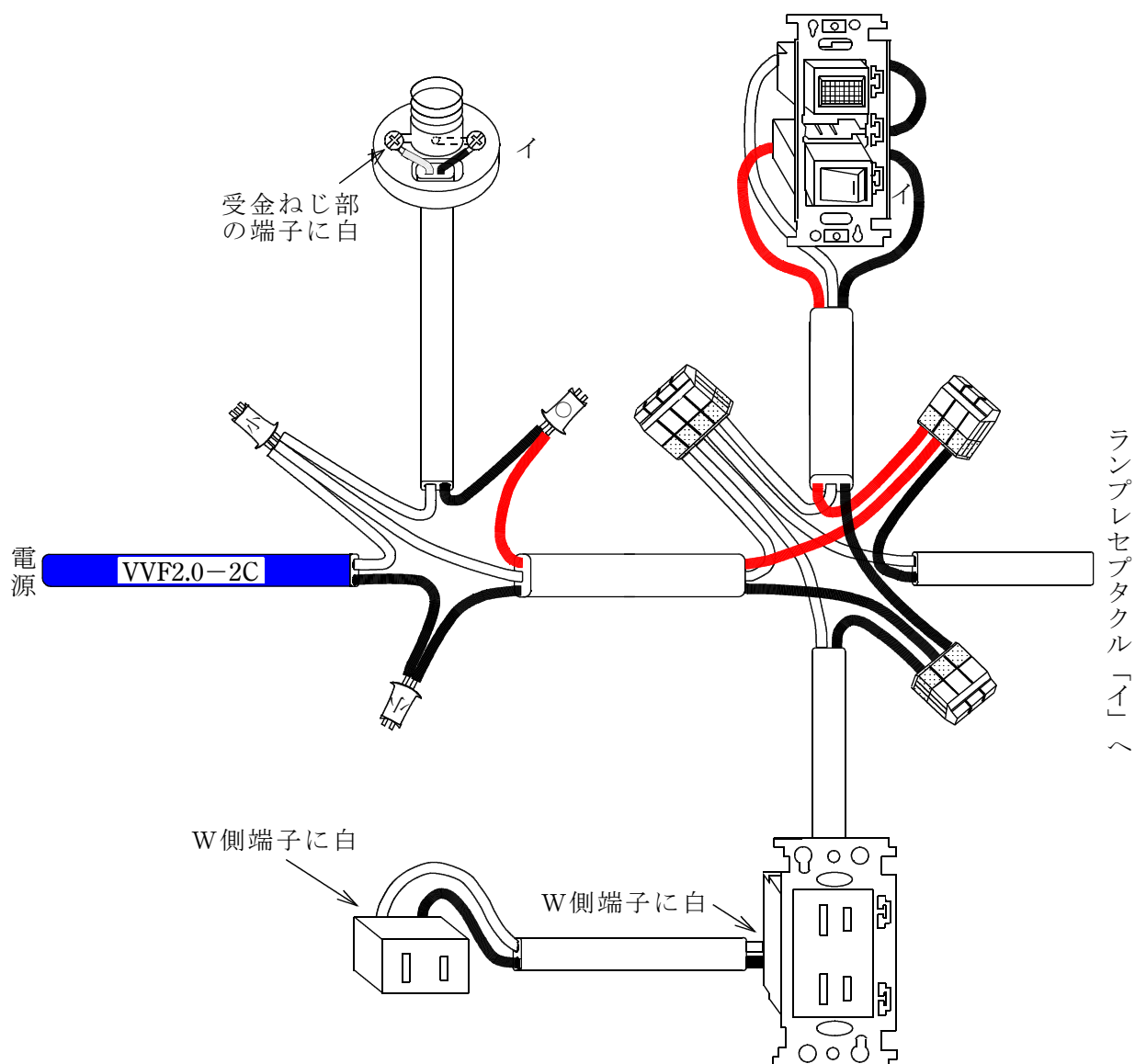


■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】

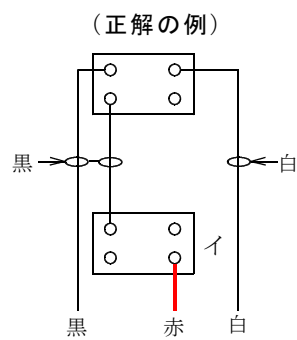

【複線図】

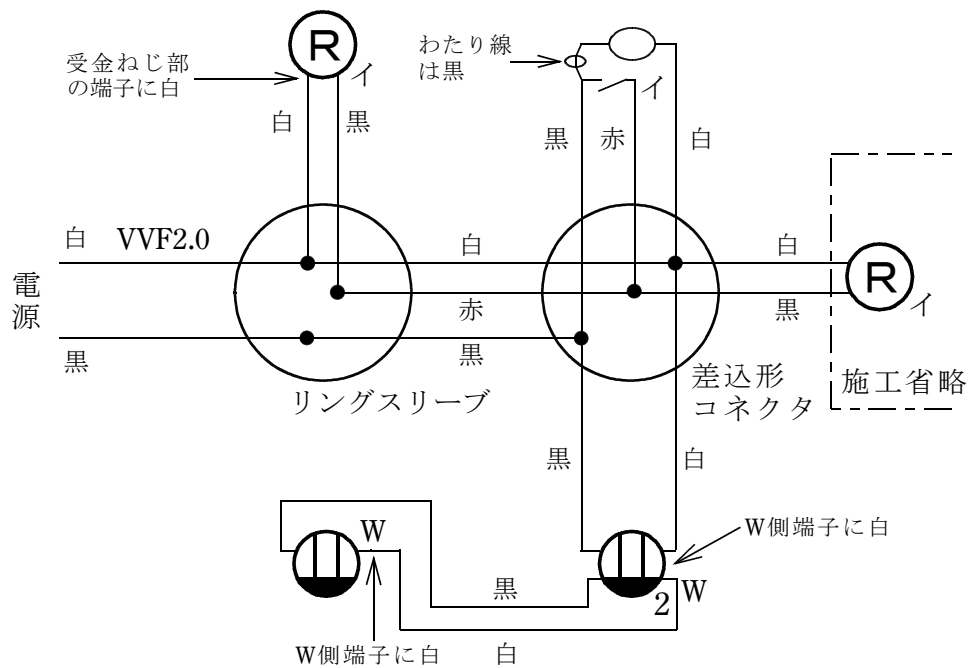

(注) 上記は一例であり、スイッチ及びパイロットランプの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。

【正解作品例】

