
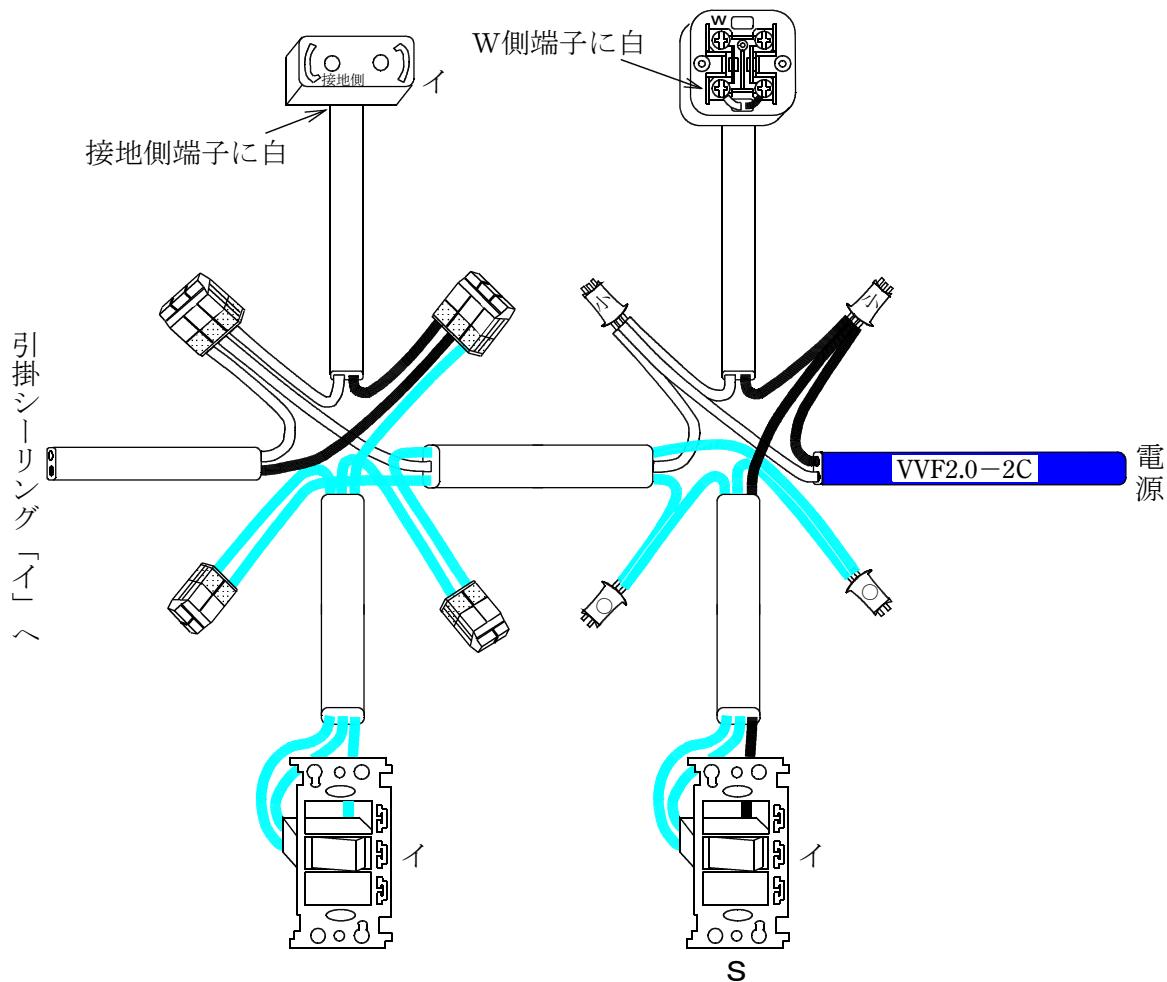


■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

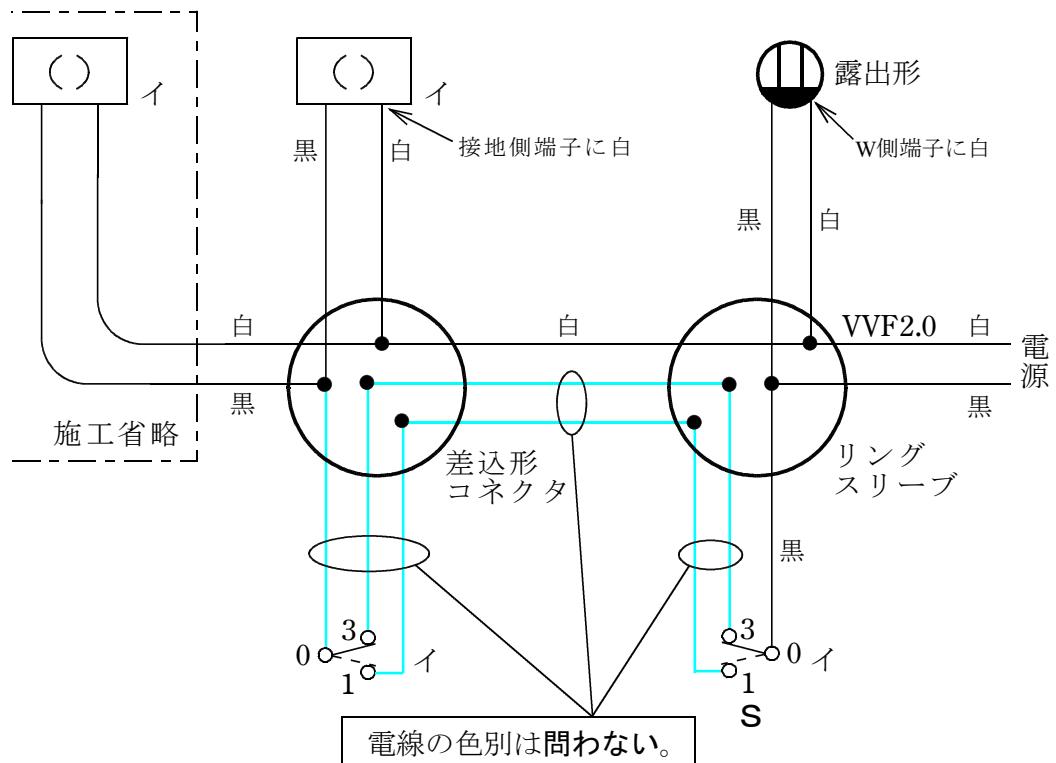

【複線図】



(注) 上記の複線図は、正解の一例です。

3路スイッチ相互間の結線方法は、上記の複線図のほかに、  
端子記号「1と3」、「3と1」を結線してあっても正解です。

【正解作品例】

