
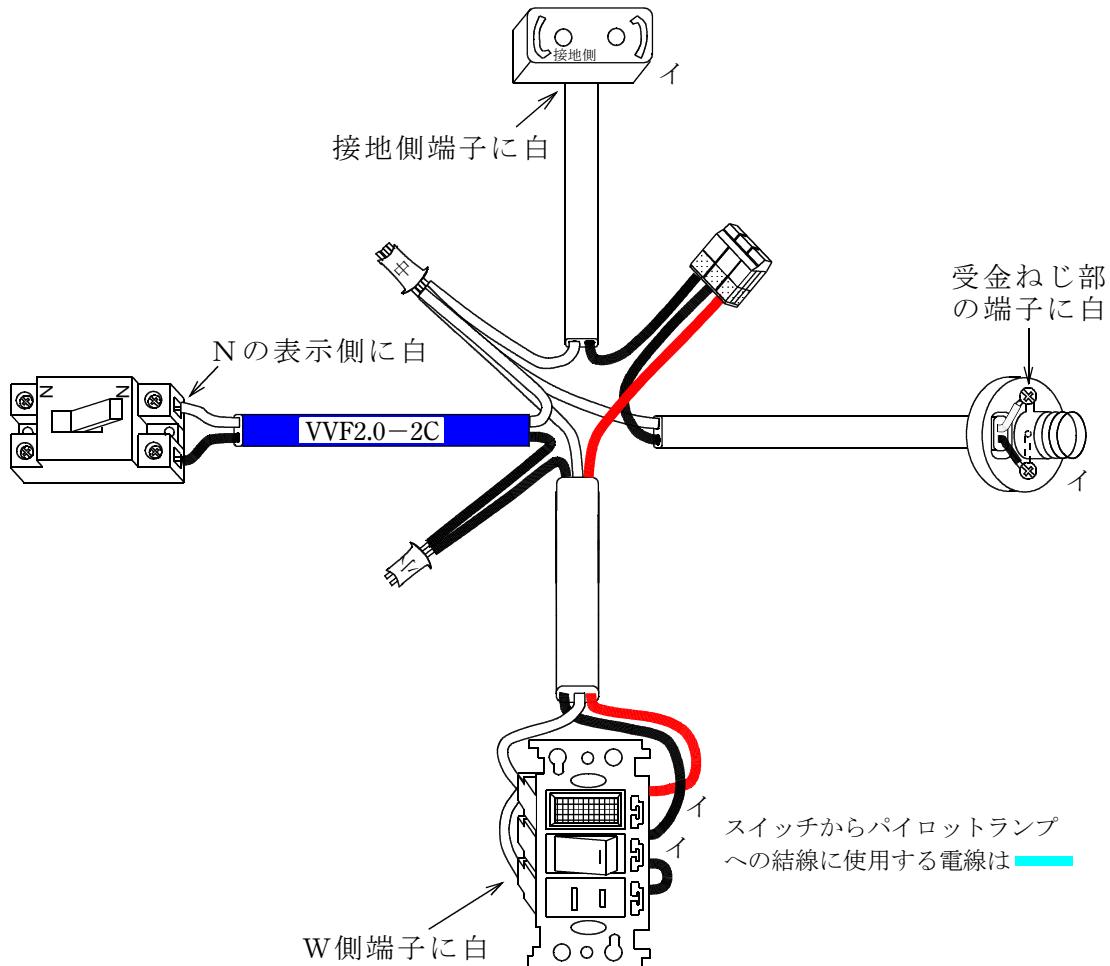


■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、は電線の色別を問わないことを示す。

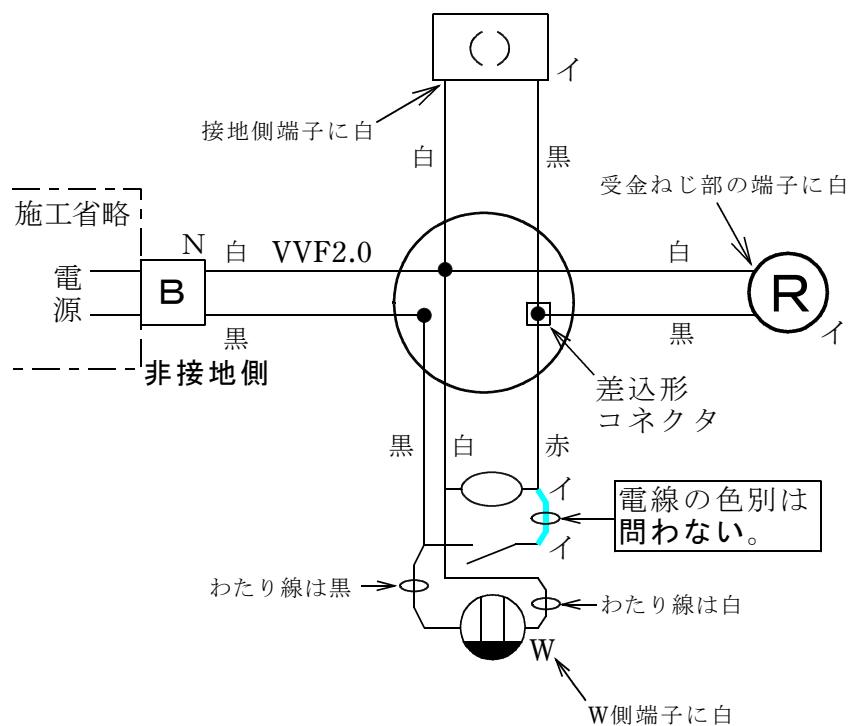

【複線図】



(正解の例)

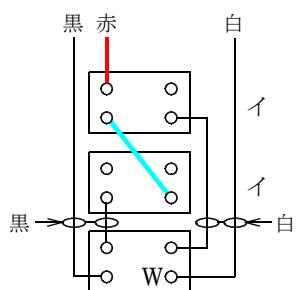

(注) 上記は一例であり、パイロットランプ、スイッチ及びコンセントの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。

【正解作品例】

