
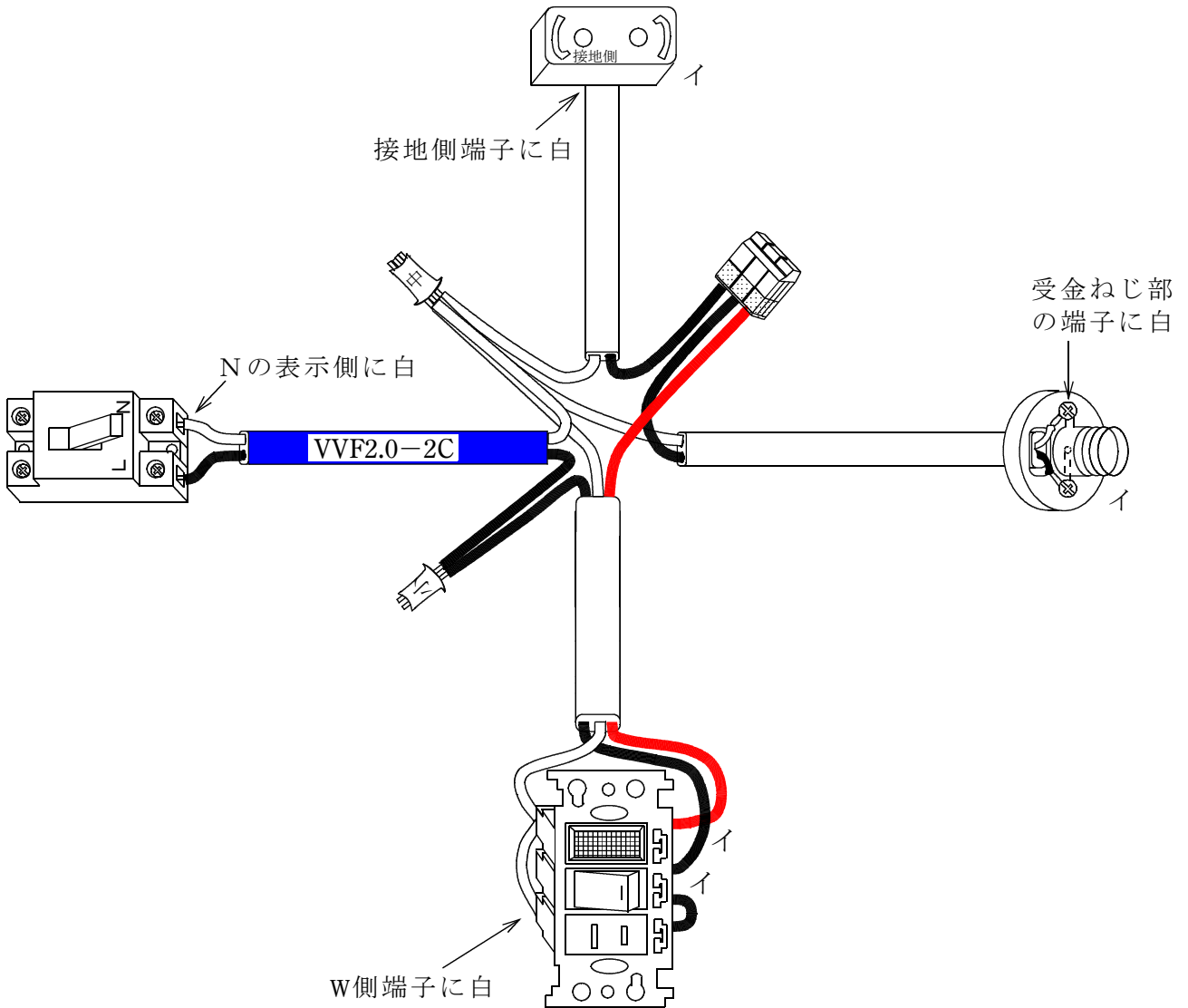


■完成作品の概念図と正解作品例

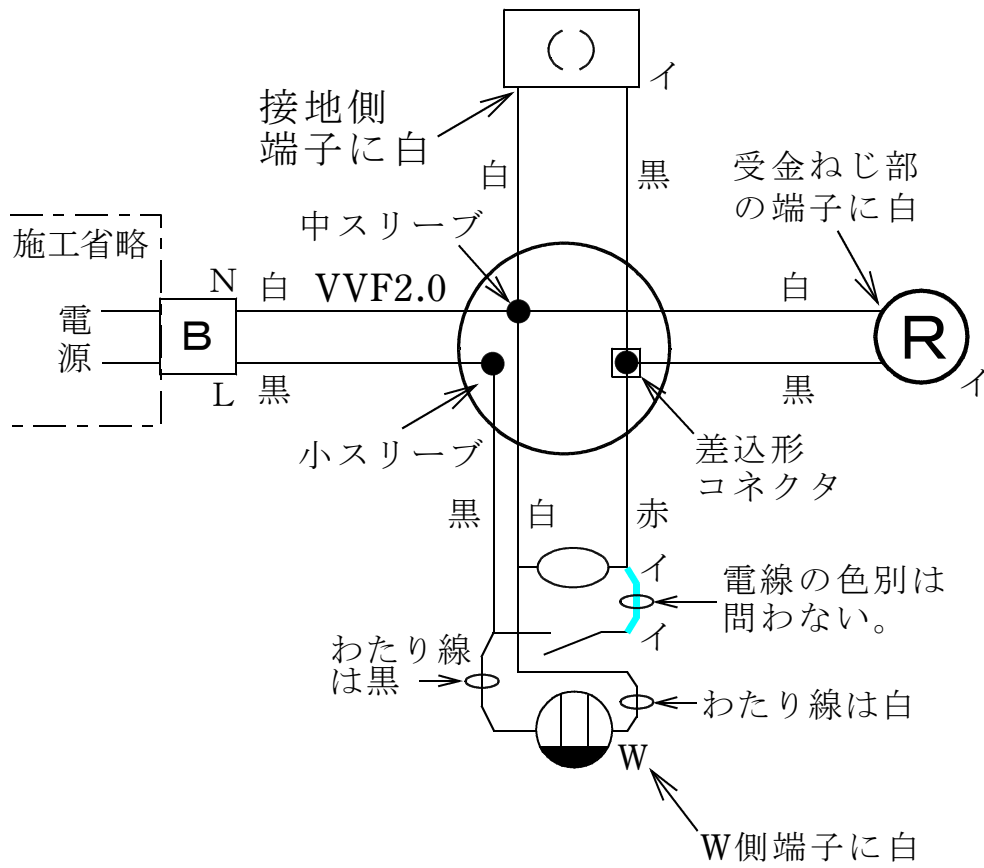
【概念図】 図中の電線色別のうち **黒** は黒色、**白** は白色、**赤** は赤色の電線を使用しなければならぬことを示し、**青** は色別を問わないことを示す。



【複線図】



(正解の例)

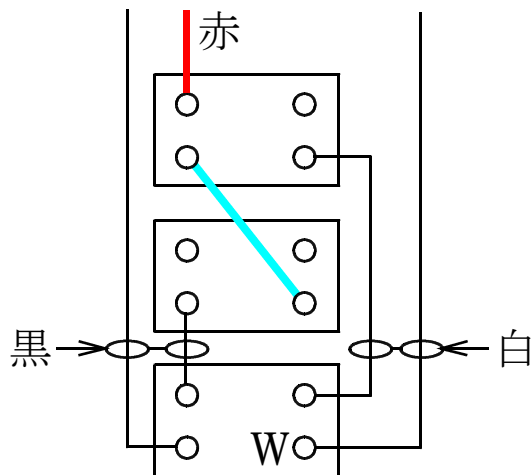

(注) 上記は一例であり、パイロットランプ、スイッチ及びコンセントの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。

【正解作品例】

