
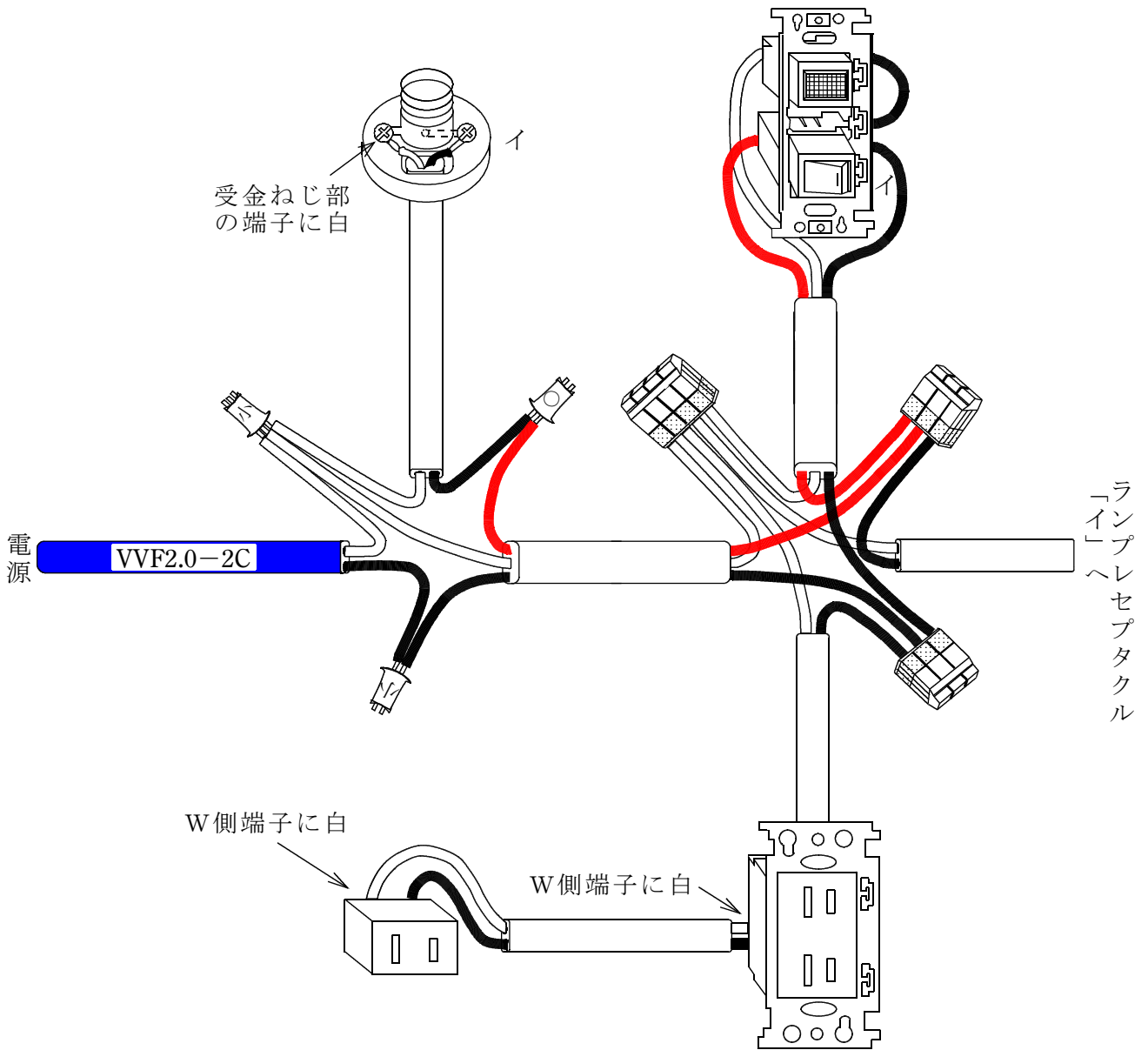


■完成作品の概念図と正解作品例

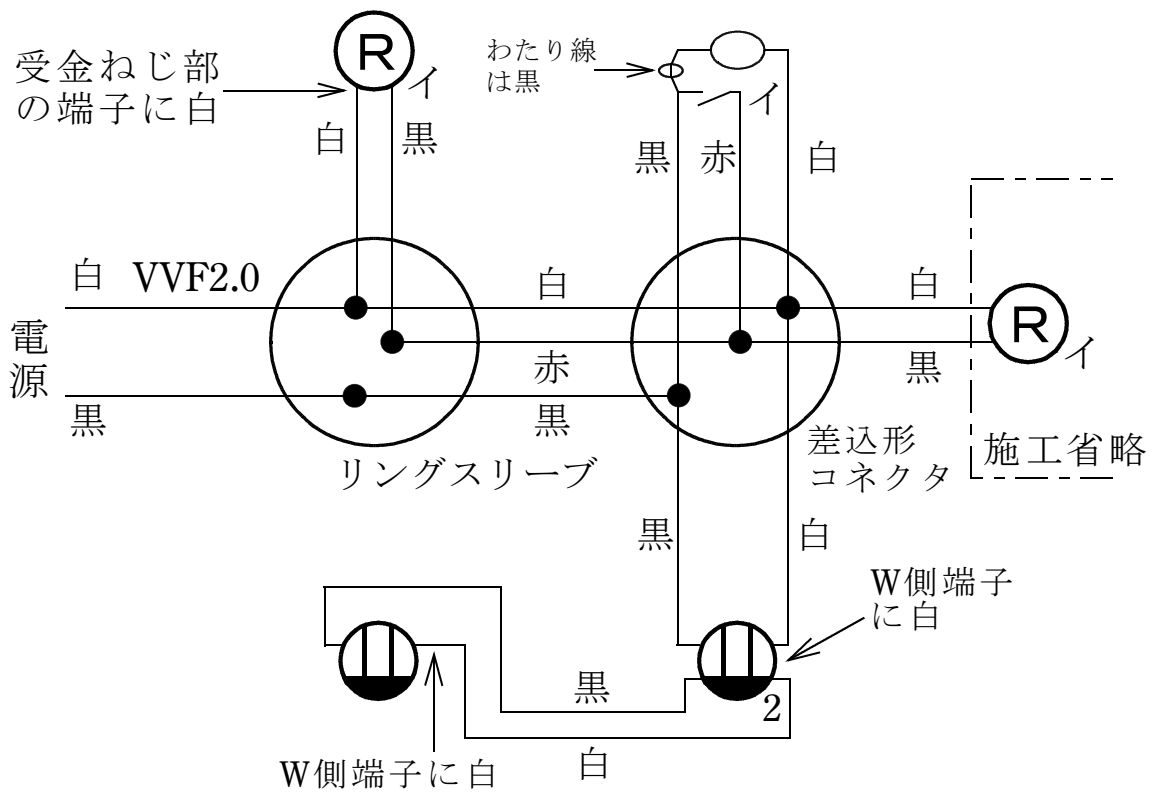
【概念図】 図中の電線色別のうち **黒色** は黒色、**白色** は白色、**赤色** は赤色の電線を使用しなければならぬことを示す。



【複線図】



(正解の例)

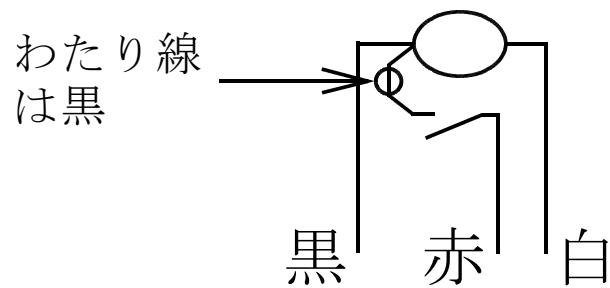

(注) 上記は一例であり、スイッチ及びパイロットランプの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。

【正解作品例】

