令和7年度第一種上期技能試験の解答　候補Ｎｏ．４

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

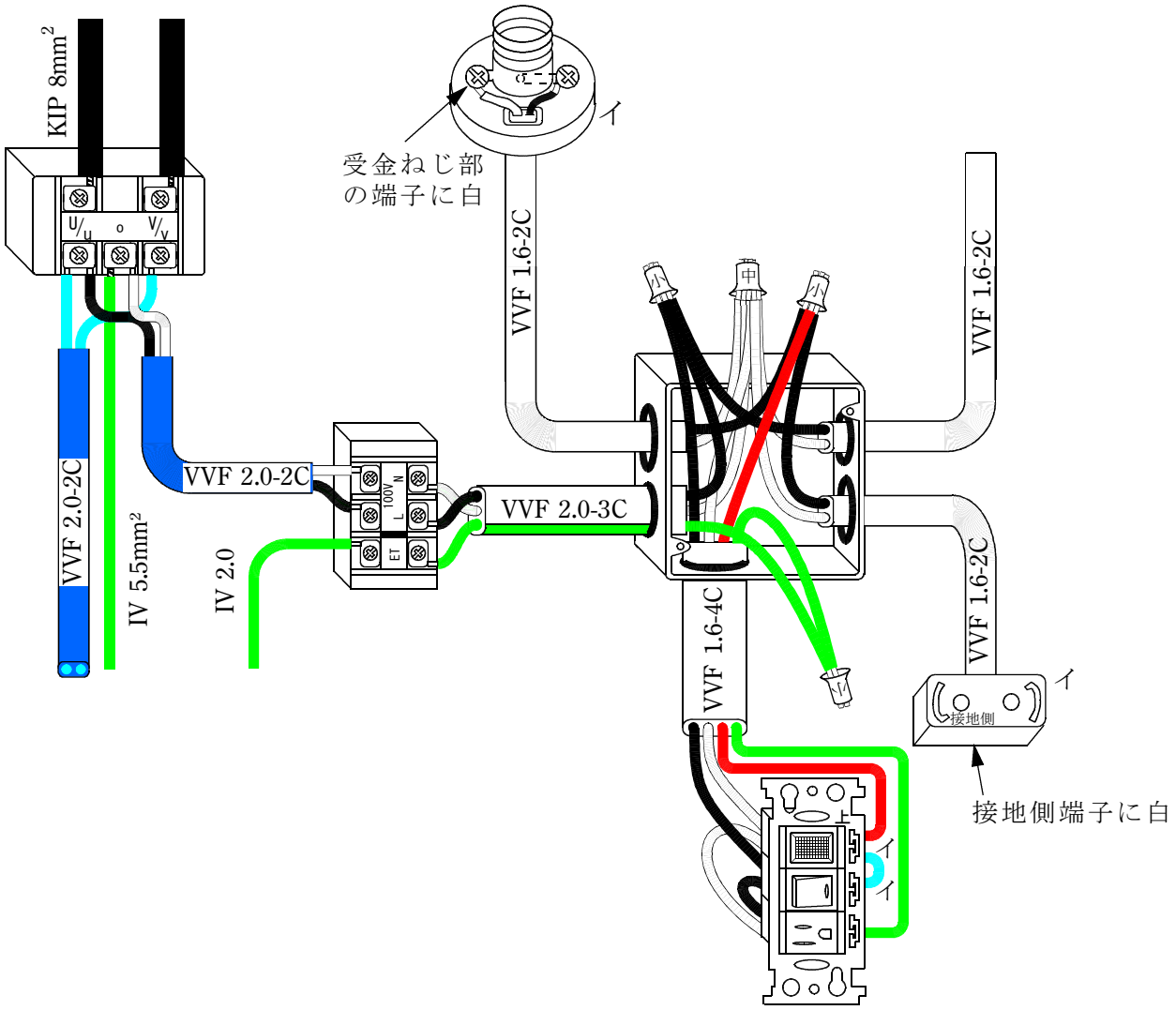

【複線図】

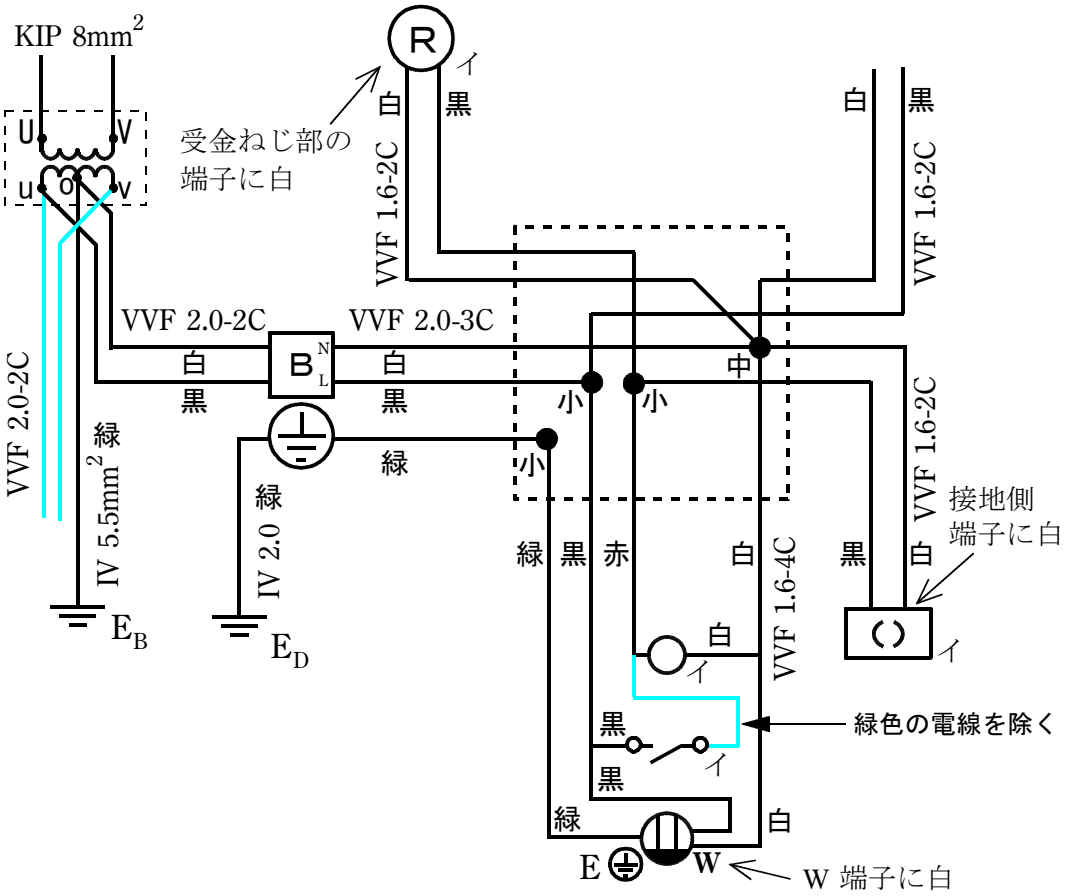
KIP 8mm²
U
V
u
v
受金ねじ部の
端子に白
R
イ
白
黒
VVF 1.6-2C
白
黒
VVF 1.6-2C
VVF 2.0-2C
VVF 2.0-3C
白
黒
B
N
L
白
黒
中
小
小
小
緑
黒
赤
白
黒
白
VVF 1.6-2C
接地側
端子に白
VVF 2.0-2C
緑
IV 5.5mm²
緑
IV 2.0
E_B
E_D
白
イ
VVF 1.6-4C
黒
イ
緑色の電線を除く
黒
黒
イ
緑
白
E
W
W 端子に白
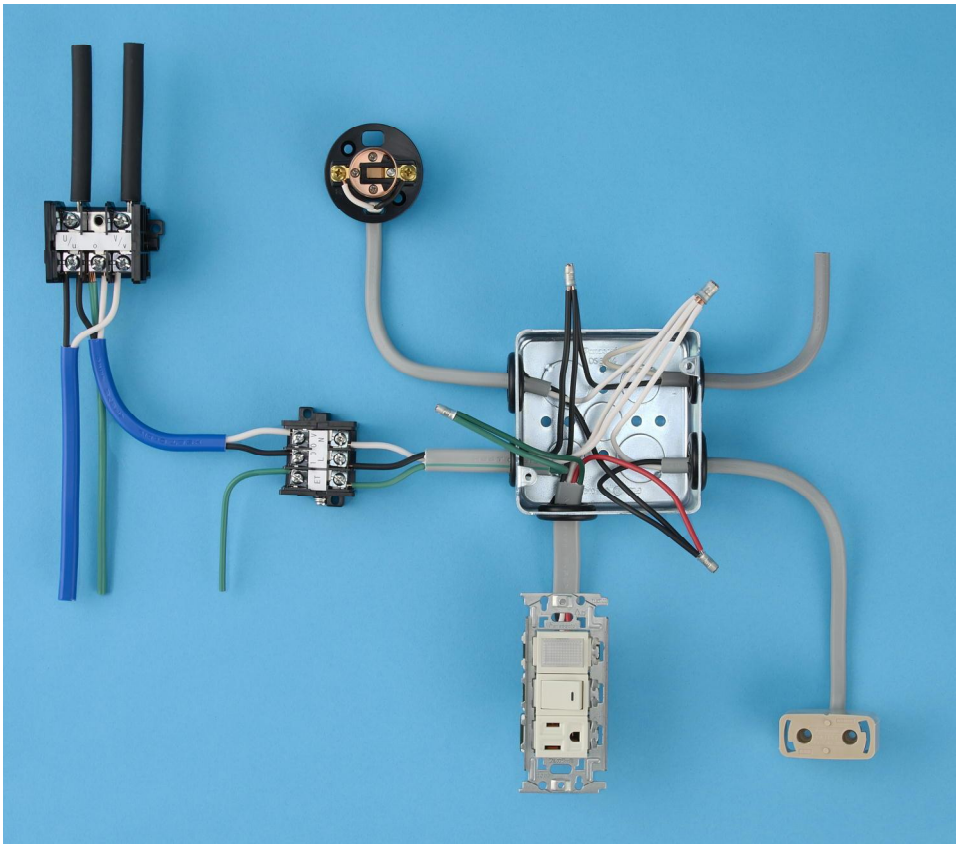
【正解作品例】