令和7年度第二種下期技能試験の解答　候補Ｎｏ．１２

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

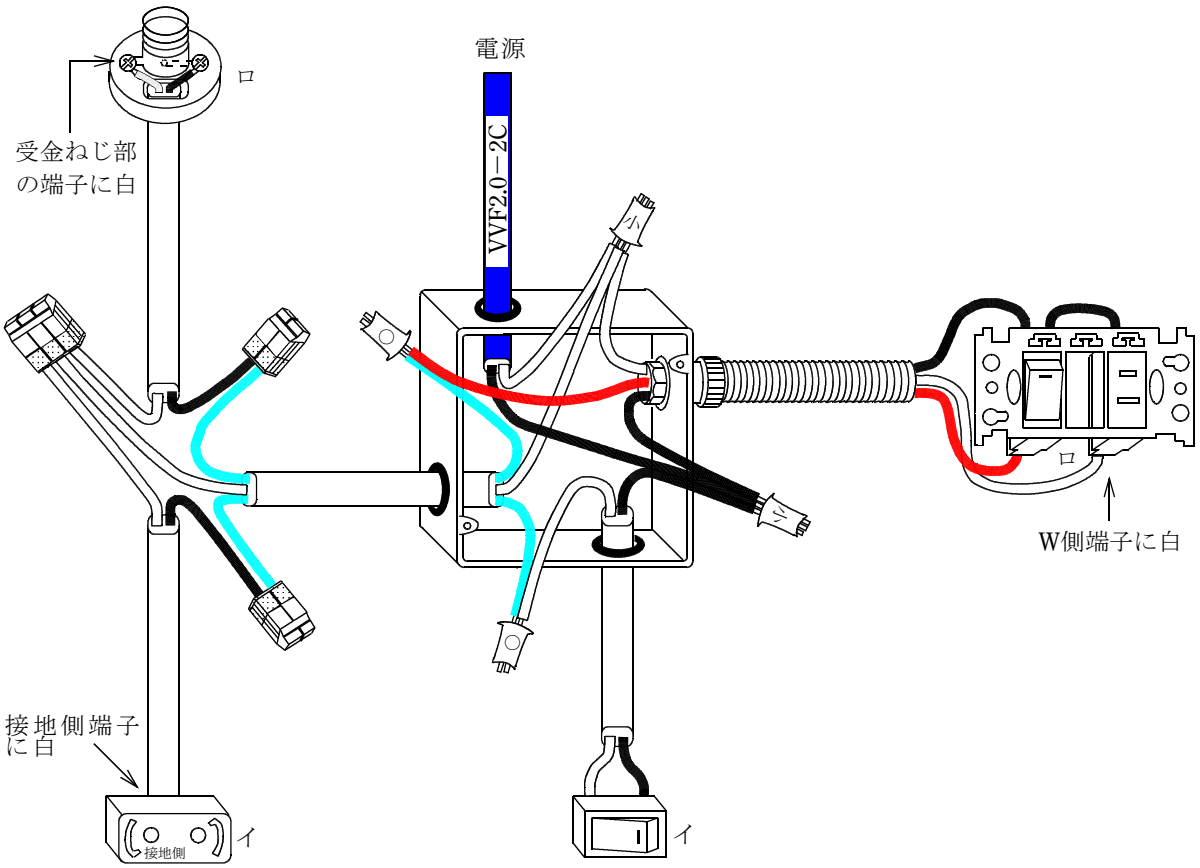

【複線図】

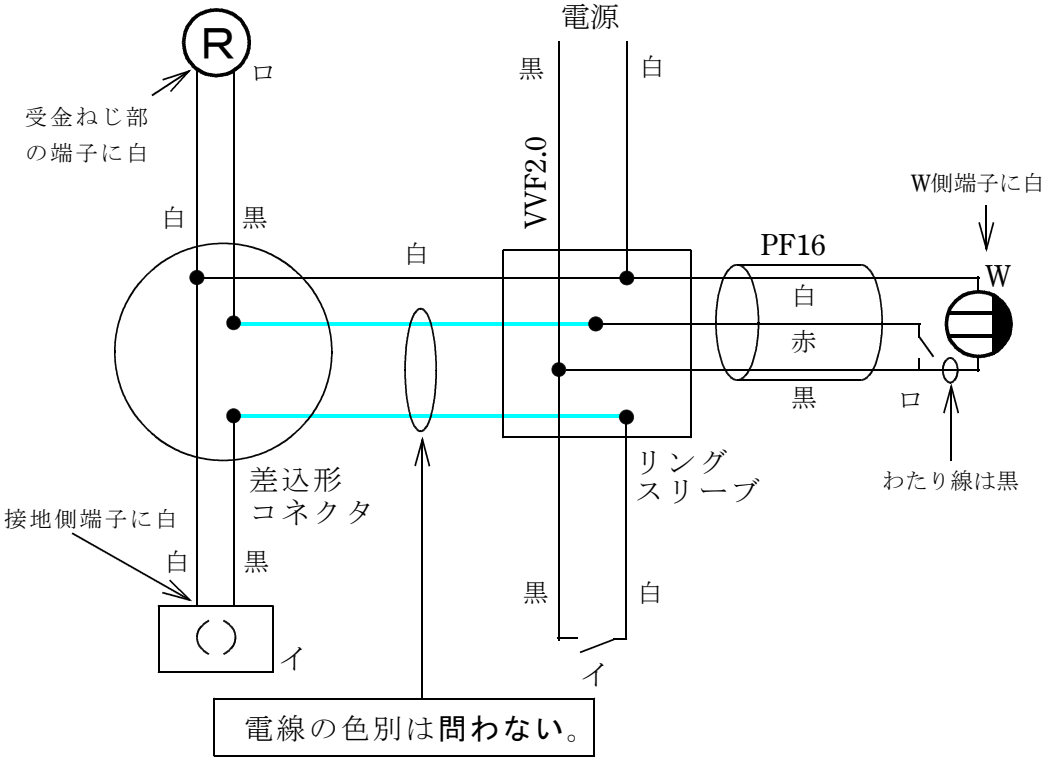

（正解の例）

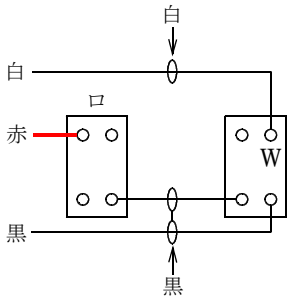

（注）上記は一例であり、スイッチ及びコンセントの結線方法については、
これ以外にも正解となる結線方法があります。
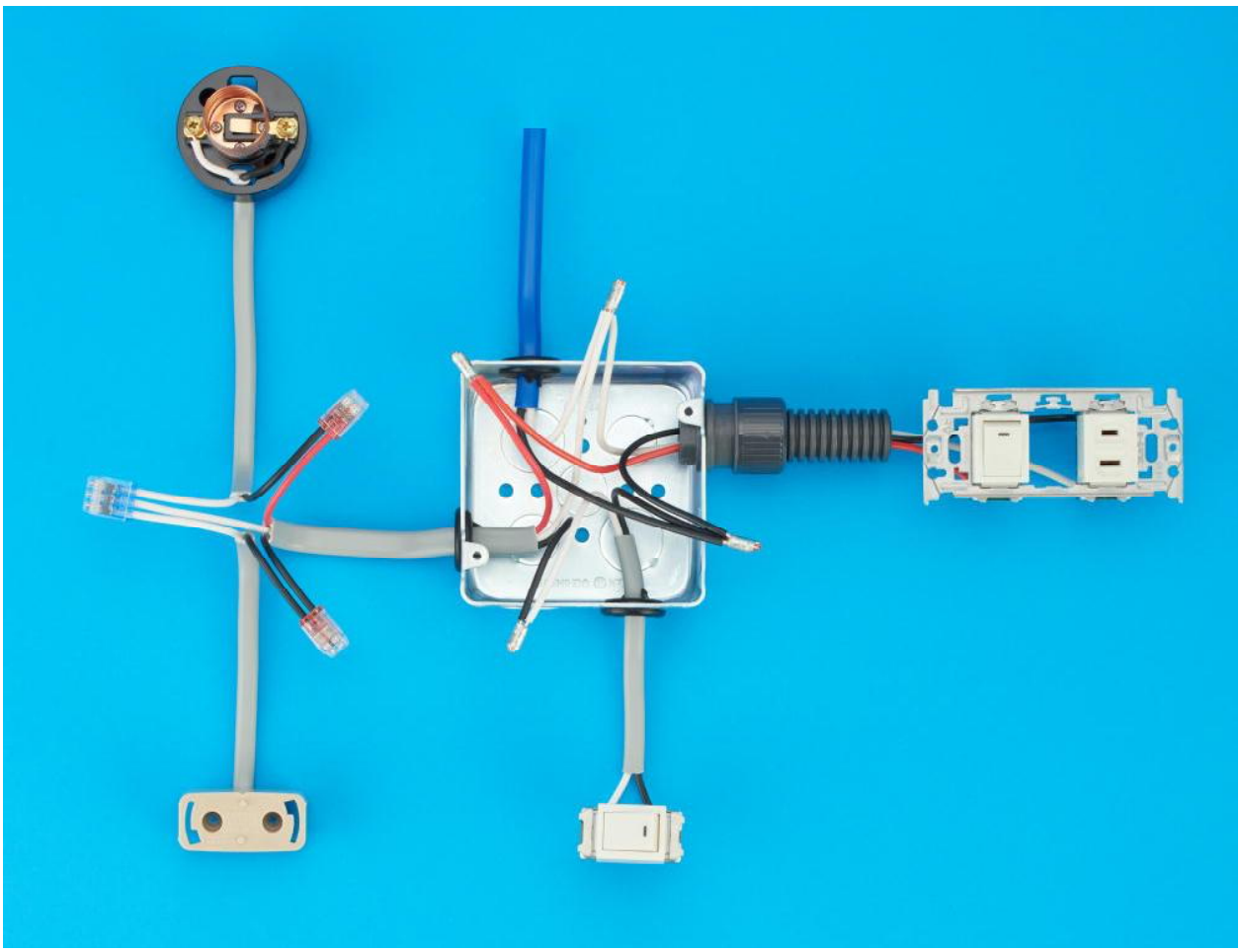
【正解作品例】