令和8年度第一種下期技能試験の解答　候補Ｎｏ．１

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

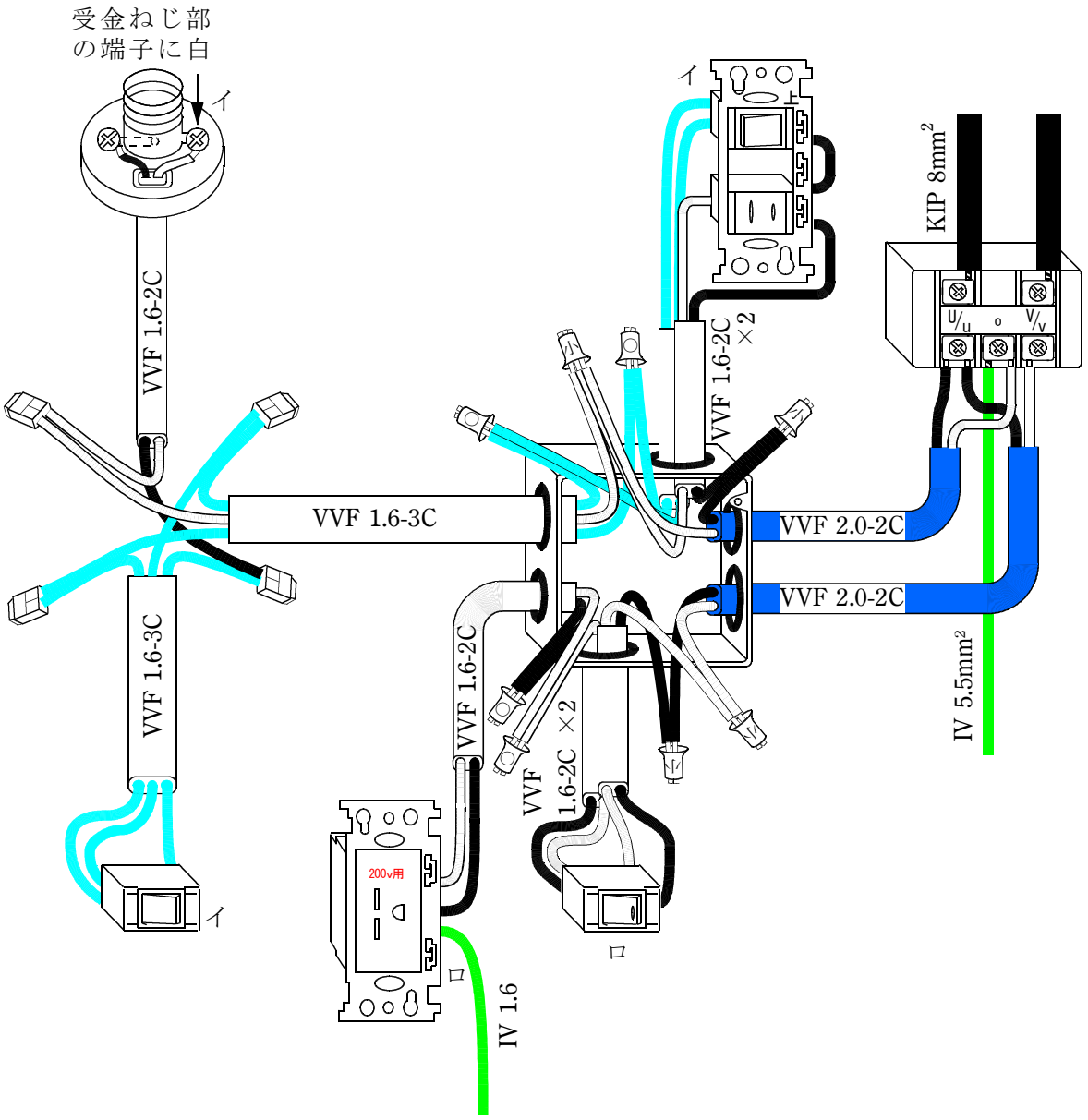

【複線図】


R
イ
受金ねじ部
の端子に白
VVF 1.6-2C
黒
白
差込形
コネクタ
VVF 1.6-3C
白
VVF 1.6-3C
(1) 3
イ 0
1(3)
VVF 1.6-2C
黒
白
ロ
E
250V
IV 1.6
緑
E_D
3(1)
0 イ
1(3)
W
黒
白
黒
VVF 1.6-2C
VVF 1.6-2C
小
小
黒(u相)
白(N相)
VVF 2.0-2C
小
VVF 2.0-2C
黒(u相)
小
白(v相)
VVF 1.6-2C
白 黒 黒 白
VVF 1.6-2C
ロ
KIP 8mm²
U
V
u
O
v
IV 5.5mm²
緑
E_B

【正解作品例】

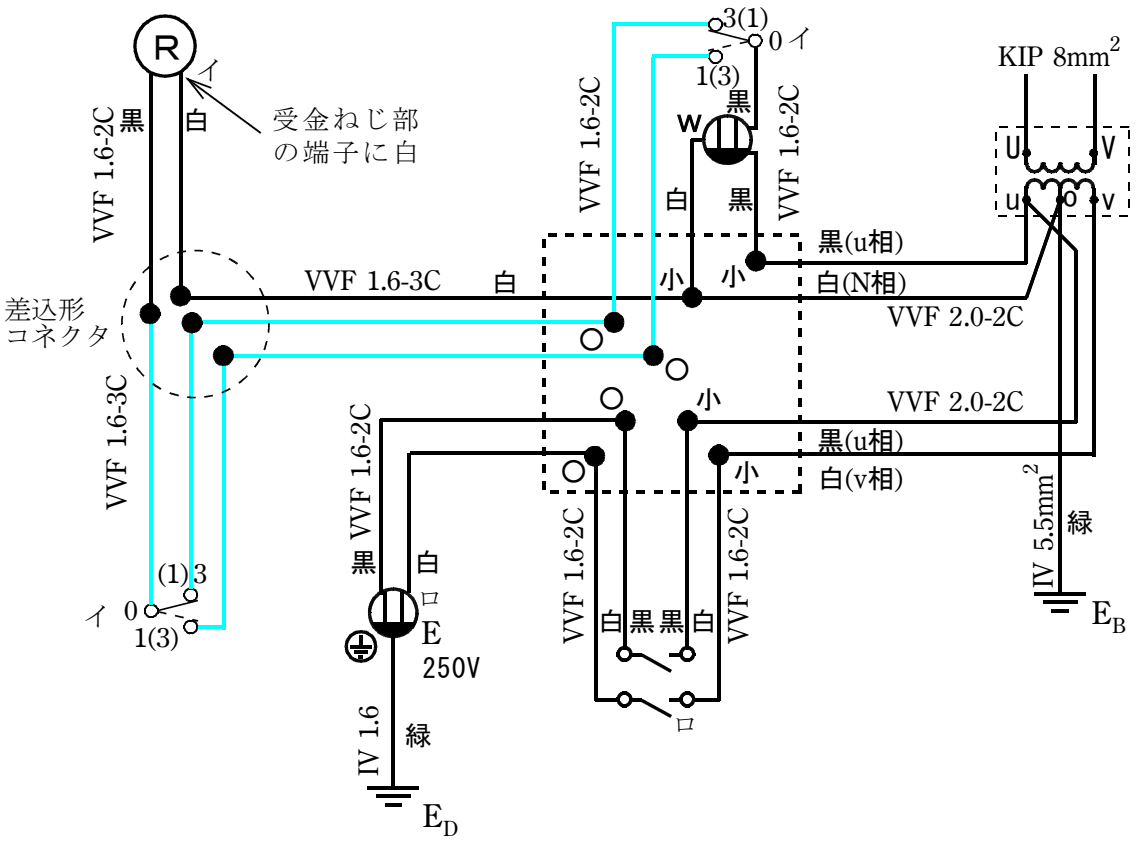