令和8年度第一種下期技能試験の解答　候補Ｎｏ．２

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

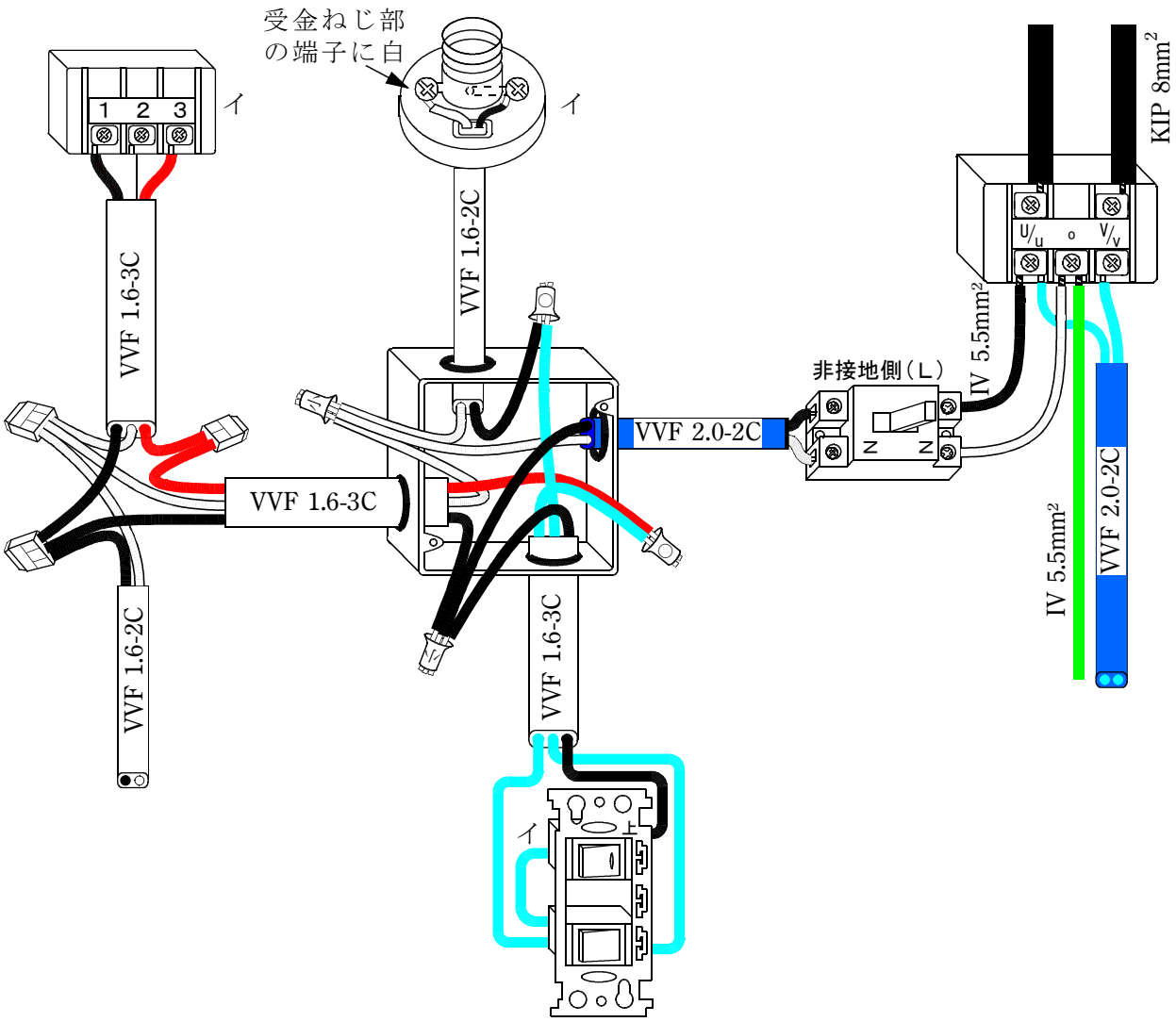

【複線図】


1 2 3
イ
黒 白 赤
VVF 1.6-3C
R
受金ねじ部
の端子に白
白
黒
イ
VVF 1.6-2C
KIP 8mm²
U
V
u
v
差込形
コネクタ
黒
白
赤
小
小
黒
白
B
N
N
黒
白
VVF 2.0-2C
IV 5.5mm²
×2
VVF 2.0-2C
VVF 1.6-3C
VVF 1.6-2C
黒
白
黒
VVF 1.6-3C
イ
3(1)
0
1(3)
IV 5.5mm²
緑
E_B

【正解作品例】

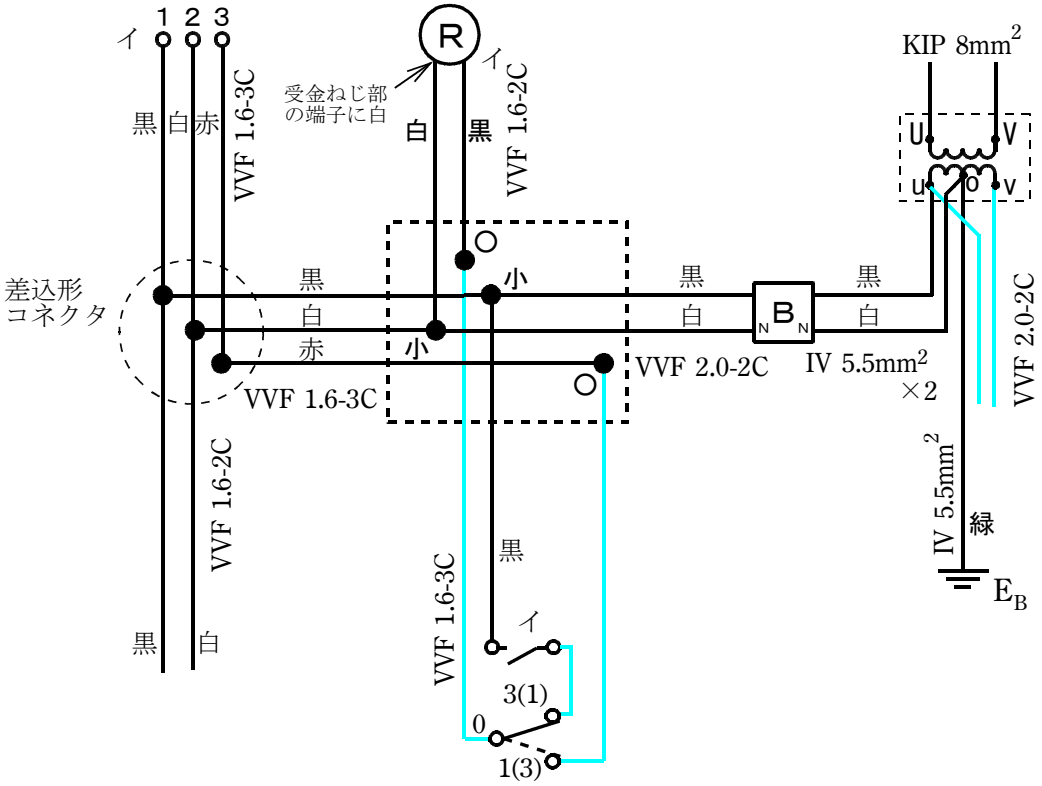