令和8年度第一種下期技能試験の解答　候補Ｎｏ．３

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 ━━ は電線の色別を問わないことを示す。

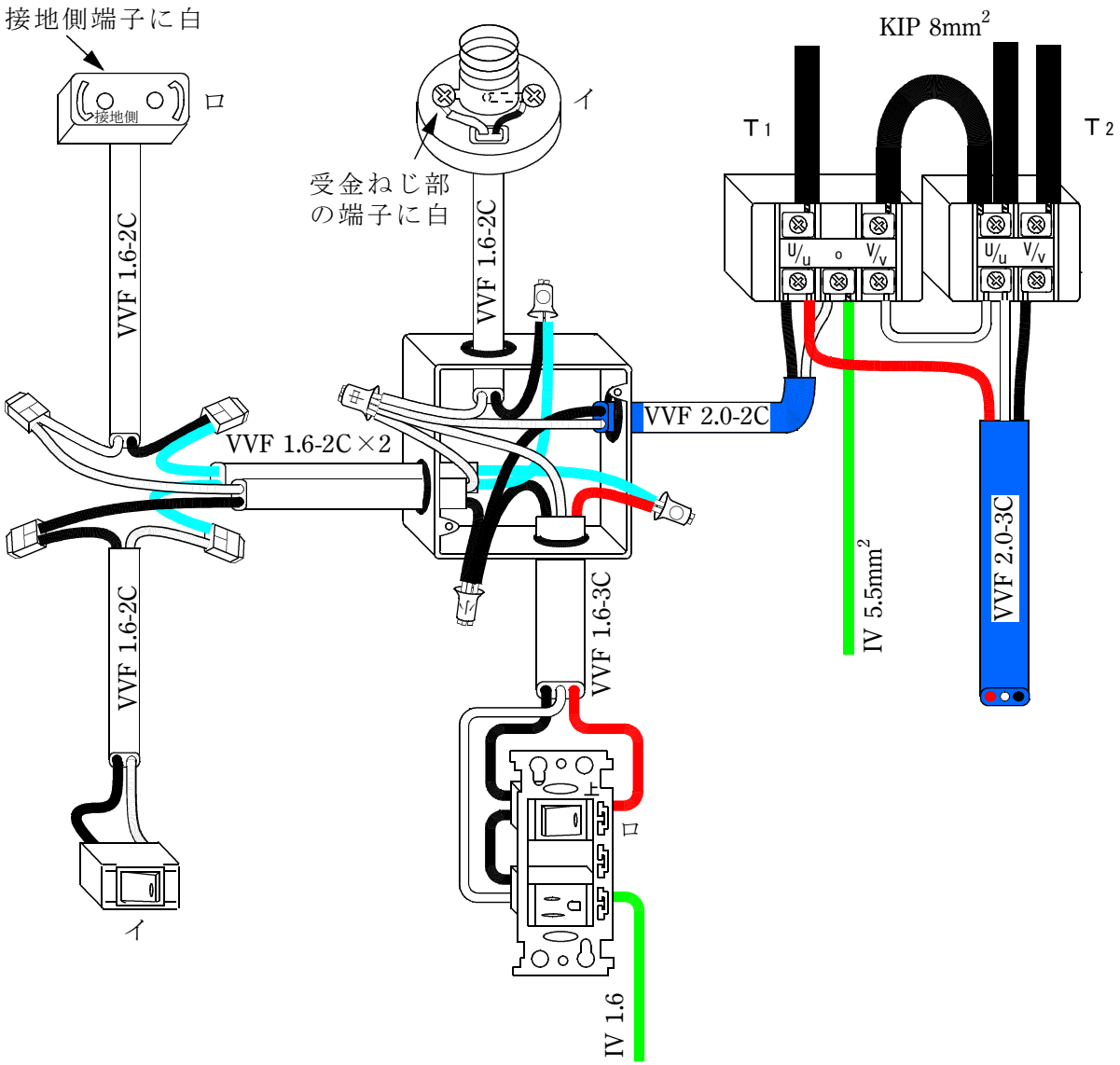

【複線図】


受金ねじ部
の端子に白
KIP 8mm²
T1
T2
接地側
端子に白
ロ
イ
白
黒
VVF 1.6-2C
白
黒
VVF 1.6-2C
U
V
U
V
u
o
v
u
v
白
IV 2.0
黒
白
赤
(R)
白
(S)
黒
(T)
小
差込形
コネクタ
黒
白
中
VVF 1.6-2C ×2
VVF 2.0-2C
VVF 2.0-3C
緑
IV 5.5mm²
黒
赤
VVF 1.6-3C
白
黒
ロ
黒
白
VVF 1.6-2C
W
イ
緑
IV 1.6
E_B
E_D

【正解作品例】

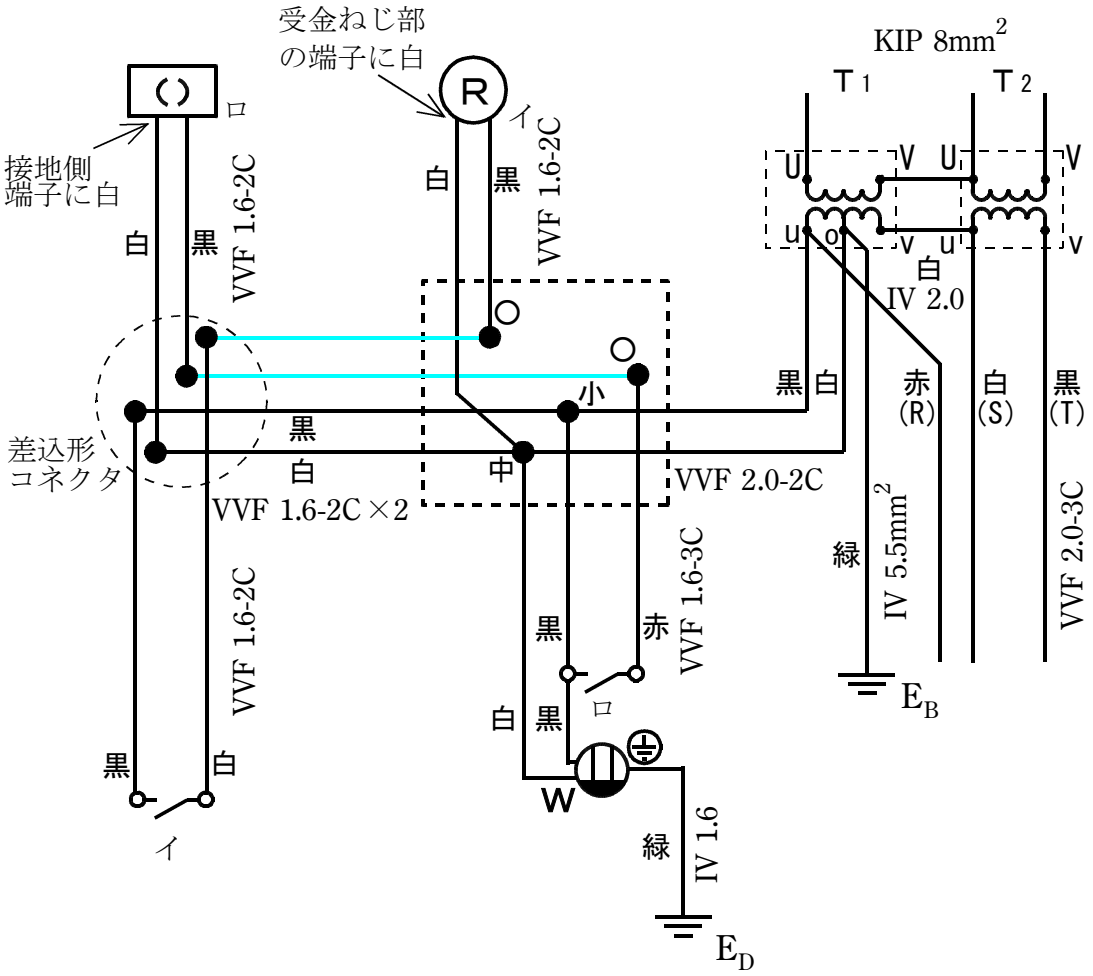