令和8年度第一種下期技能試験の解答　候補Ｎｏ．９

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

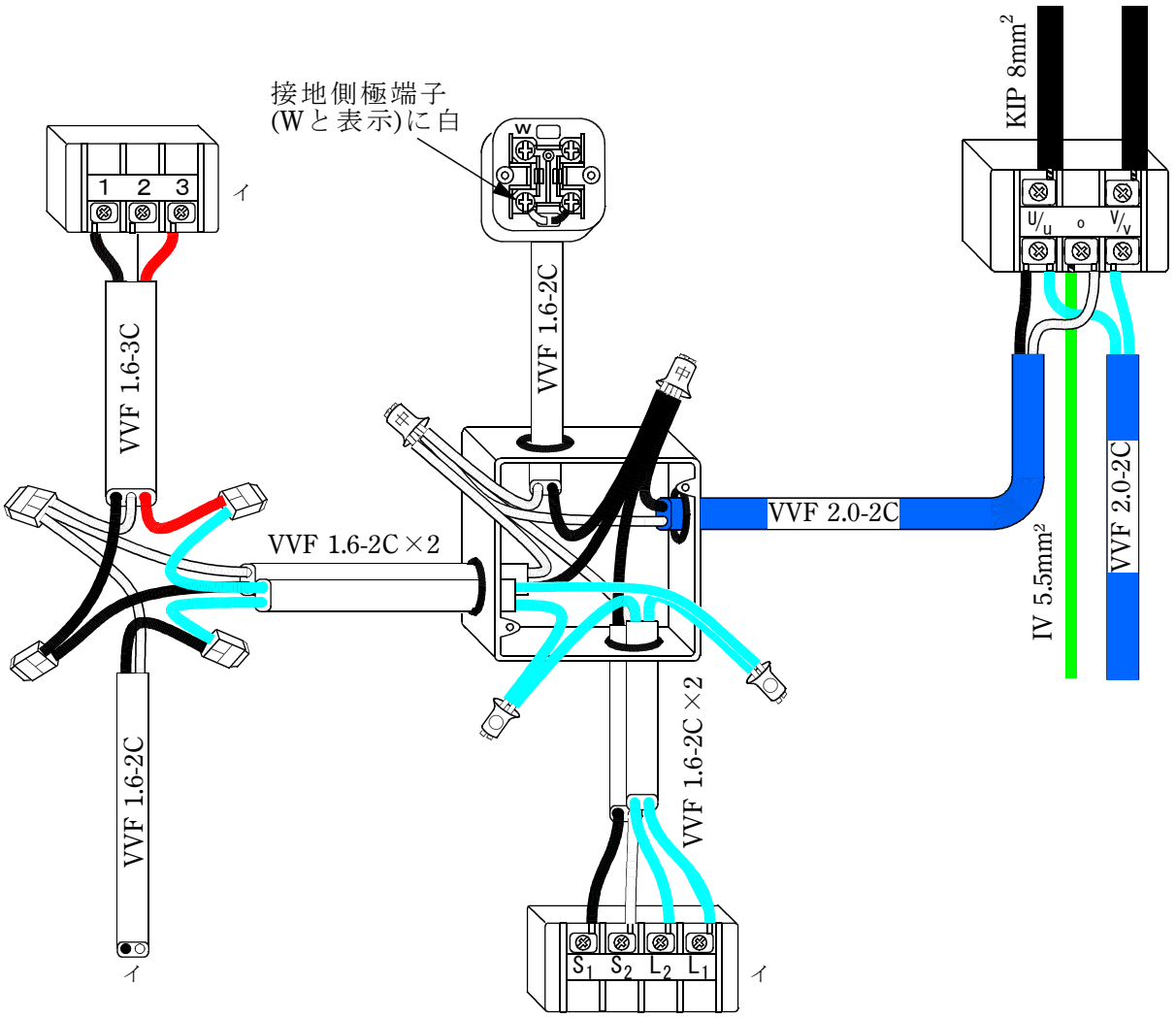

【複線図】


接地側極端子
(Wと表示)に白
露出形
イ
1
黒
2
白
3
赤
VVF 1.6-3C
VVF 1.6-2C
白
黒
中
KIP 8mm²
U
V
O
黒
白
黒
白
VVF 2.0-2C
差込形
コネクタ
VVF 1.6-2C ×2
中
VVF 1.6-2C
黒
白
VVF 1.6-2C ×2
IV 5.5mm²
緑
VVF 2.0-2C
黒
白
S1
S2
L2
L1
M
施工省略
イ
イ
EB

【正解作品例】

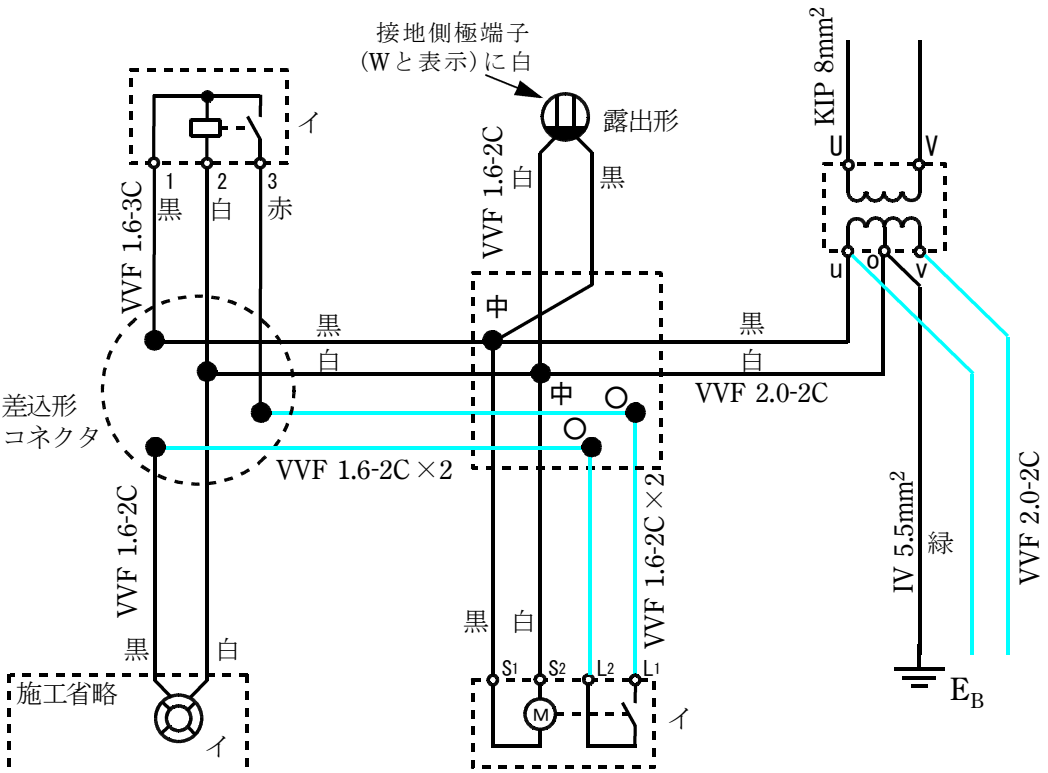